

کد کنترل



111C

111

C

نام:

محل امضا:

نام خانوادگی:

صبح پنج شنبه

۹۶/۲/۷



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود»
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد نایپوسته داخل – سال ۱۳۹۶

مجموعه مهندسی برق – کد ۱۲۵۱

مدت پاسخگویی: ۲۷۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۳۸

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۳۰
۲	ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات)	۱۵	۳۱
۳	مدارهای الکتریکی (۱و۲)	۱۵	۴۶
۴	الکترونیک (۱و۲) و سیستم‌های دیجیتال ۱	۱۵	۶۱
۵	ماشین‌های الکتریکی (۱و۲) و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱	۱۵	۷۶
۶	سیستم‌های کنترل خطی	۱۲	۹۱
۷	سیگنال‌ها و سیستم‌ها	۱۲	۱۰۳
۸	الکترومغناطیس	۱۲	۱۱۵
۹	مقدمه‌ای بر مهندسی برق‌سکی	۱۲	۱۲۷

این آزمون نقره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جاپ، تکثیر و انتشار سوالات به غر روش (الکترونیکی و...) یعنی از برگزاری آزمون، برای تمامی اعضا حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مختلفین برابر مقربات رفتار می‌شود.

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- Lawyers for both parties will convene this morning to see if a ----- can be reached before the matter reaches the court.
1) transparency 2) realism 3) settlement 4) discipline
- 2- Later he ----- her daughter for having talked to her teacher impolitely.
1) prevented 2) scolded 3) restricted 4) neglected
- 3- The volcano had remained ----- for over a hundred years, and most people thought it would never burst again.
1) dormant 2) drastic 3) severe 4) incidental
- 4- You will certainly ----- your sprained ankle if you attempt to play basketball today.
1) coerce 2) avoid 3) discomfit 4) exacerbate
- 5- My medical condition is ----- and cannot be altered even with medication.
1) immutable 2) exhaustible 3) durable 4) demanding
- 6- The comedian hoped his jokes would ----- a great deal of laughter from the audience.
1) pursue 2) explode 3) necessitate 4) elicit
- 7- Because Kelly's parents were not affectionate, she grew up suffering from a/an ----- of love and affection.
1) isolation 2) malfunction 3) violation 4) deprivation
- 8- Although we may never completely ----- every disease on earth, it's heartening to see the progress medicine has made on so many fronts.
1) overlook 2) eradicate 3) suspend 4) forecast
- 9- As people mature, their ----- skills become more developed, so they are capable of solving more complex problems.
1) collective 2) sufficient 3) cognitive 4) hypothetical
- 10- I wonder why Cathy spends so much time telling me ----- facts that have nothing to do with me.
1) curious 2) identical 3) irrelevant 4) unequivocal

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

The job of theoretical physicists is twofold: first, to explain what our experimental colleagues have discovered; and second, (11) ----- phenomena that have not yet (12) ----- . The history of scientific discovery shows that progress is achieved using (13) ----- .

Quantum theory, for example, was largely driven by empirical results, (14) ----- Einstein's general theory of relativity was (15) ----- speculation and thought experiments, as well as advanced mathematics.

- 11- 1) to predict 2) predicting 3) it is to predict 4) predict
- 12- 1) found 2) to be found 3) been found 4) be found

- | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 13- 1) both the methods | 2) both methods | 3) both of methods | 4) methods both |
| 14- 1) as though | 2) in that | 3) so that | 4) whereas |
| 15- 1) a product of | 2) produced | 3) production of | 4) producing |

PART C: Reading Comprehension:

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Giant magneto-resistance (GMR) is a quantum mechanical magneto-resistance effect observed in thin-film structures composed of alternating ferromagnetic and non-magnetic conductive layers. The effect is observed as a significant change in the electrical resistance depending on whether the magnetization of adjacent ferromagnetic layers is in a parallel or an anti-parallel alignment. The overall resistance is relatively low for parallel alignment and relatively high for anti-parallel alignment. The magnetization direction can be controlled for example, by applying an external magnetic field. The effect is based on the dependence of electron scattering on the spin orientation. GMR in films was first observed by Fert and Gruenberg in a study of super-lattices composed of ferromagnetic and anti-ferromagnetic layers. The main application of GMR is magnetic field sensors, which are used to read data in hard disk drives. GMR multilayer structures are also used in magneto resistive random-access memory (MRAM) as cells that store one bit of information.

A cell of magneto resistive random-access memory (MRAM) has a structure similar to the spin-valve sensor. The value of the stored bits can be encoded via the magnetization direction in the sensor layer; it is read by measuring the resistance of the structure. The advantages of this technology are independence of power supply (the information is preserved when the power is switched off owing to the potential barrier for reorienting the magnetization), low power consumption and high speed.

In a typical GMR-based storage unit, a CIP structure is located between two wires oriented perpendicular to each other. These conductors are called lines of rows and columns. Pulses of electric current passing through the lines generate a vortex magnetic field, which affects the GMR structure.

- 16- According to the passage, what is the justification for the designation GMR?
- 1) The large magnetic field required to change the resistance of the sensor.
 - 2) The complex underlying physics of resistance change in sensors.
 - 3) The big size of the magnetic sensors.
 - 4) The resistance change produced in response to a magnetic field.
- 17- According to the passage, which of the items below can be considered as a major application of the GMR sensor?
- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1) Sensing magnet flux | 2) Sensing resistance |
| 3) Sensing thin film structure | 4) Sensing superlattice structures |
- 18- In the passage, the underlined word "oriented" can best be replaced with -----.
- | | |
|-------------|-------------|
| 1) Turned | 2) lying |
| 3) twisting | 4) Modified |

- 19- Which of these components is not used in the structure of a GMR?
- 1) Non-magnetic conductors
 - 2) Thin films
 - 3) Anti-ferromagnetic insulators
 - 4) Magnetic conductors
- 20- What would be a good title for the passages?
- 1) Giant Magneto Resistance theory
 - 2) Application of GMR in memories
 - 3) Measuring the resistance of structures
 - 4) Magnetic fields in quantum mechanics

PASSAGE 2:

Electrons play a fundamental role in electronics. They are commonly manipulated based on the two properties: charge and spin. Electronics has long exploited the charge of electrons to make devices that can turn on or off. More recently, we have also seen the spin of electrons leveraged. Encoding bits using the spin of electrons instead of the usual charge is a promising potential for spintronic devices. Electron spin can be visualized as the rotation of an electron in one of two ways, with the rotation axis pointing up or down. Just as the presence or absence of an electric charge represents a bit equaling 1 or 0, a spin pointing up or down can do so as well. Flipping the spin to change a bit requires much less energy than moving charge. Spintronics has been held out as a way to greatly increase data processing speeds. However, quantum spin can be impacted by magnetic fields, which leads to stability problems for spintronics. Both electronics and spintronics have their own strengths and weaknesses. Hence, researchers have focused on finding another degree of freedom in electrons that avoids those weaknesses and maximizes the strengths. Instead of relying on the electrons' spin or charge, valleytronics exploits their energy level in relation to their momentum. The "valley" in valleytronics comes from the shape of the graph you get when you plot the energy of electrons relative to their momentum: the resulting curve features two valleys. Electrons move through the lattice of a 2D semiconductor as a wave populating these two valleys, with each valley being characterized by a distinct momentum and quantum valley number. The trick is to manipulate these two valleys so that one is deeper than the other, which causes the electrons to populate one valley more than the other. When the electrons are in a minimum energy valley, the quantum valley number associated with it can be used to encode information.

- 21- The passage mainly talks about -----.
- 1) Recent developments in electronics
 - 2) Traditional transistors
 - 3) The strengths and weaknesses of valleytronics
 - 4) Quantum theory and its applications
- 22- One advantage of spintronics over electronics is -----.
- 1) The orientation of electron charges
 - 2) The requirement to move charges
 - 3) Energy efficiency
 - 4) The impact of magnetic fields on quantum spin

- 23- It can be inferred from the passage that -----.
- 1) Changing electron population of valleys takes place at a lower energy level
 - 2) Using electron charges is outdated these days
 - 3) In valleytronics, the valleys are polarized
 - 4) Data processing takes place faster with spintronics
- 24- Which characteristic distinguishes valleys from each other?
- | | |
|------------------------|----------------|
| 1) Electron spin | 2) Momentum |
| 3) Encoded information | 4) Graph shape |
- 25- Encoding bits in the three systems discussed in the passage does NOT take place in
- | | | | |
|-------------------|-----------|------------------|---------------------|
| 1) Electron spins | 2) Valley | 3) Binary digits | 4) Electron charges |
|-------------------|-----------|------------------|---------------------|

PASSAGE 3:

Telecommunications corporations are faced with increasing load on the connectivity service providers (CSP) networks due to rapid growth in the use of internet of thing (IoT) devices. In most applications, the CSP role is confined to providing the network access (e.g., SIM cards) and a long-term data plan. As traffic becomes more unpredictable, CSPs have little visibility into devices, applications or management of machine-generated traffic impacting their ability to deliver the appropriate quality of service (QoS).

At the enterprise level, business units struggle to implement and capitalize on the promise of IoT by extending or strengthening their activities by adding a telecommunications link to and from some of the products that they sell.

Municipalities often have several agencies (e.g., Police, Transport, Tourism, IT and Infrastructure) wishing to deploy devices and sensors into the city to provide new services to the citizens, optimize their operations or reduce costs. Unfortunately, these different units work in isolation from each other, by focusing on their own vertical needs. This hinders efficient development and operations, as it leads to high development costs, little commonality, and little reusability in essence creating custom solutions for each vertical.

With the rapid development of opportunities in the IoT marketplace, organizations are challenged in developing business-specific solutions while ensuring maximum reusability across their organization and business units.

Fragmentation in the IoT industry, rooted in disparate devices and applications built on proprietary protocols can stifle innovation. This complex ecosystem makes it harder for application developers to innovate and create new applications cost effectively. In the Telco, enterprise, and municipal space, the effects of this complexity are felt in different ways.

- 26- The underlined word "disparate" in the last paragraph means -----.
- 1) Different
 - 2) Opposite
 - 3) Reusable
 - 4) Manufactured
- 27- According to the text, what does IoT motivate at the enterprise level?
- 1) To increase the load on connectivity service providers
 - 2) To make municipalities have a stronger role in providing the QoS in telecommunications services
 - 3) To increase the number of SIM cards
 - 4) To equip devices with communication capabilities

- 28- We may conclude from the passage that -----.
- 1) QoS can be improved by multiplication of IoT devices
 - 2) Fragmentation in the IoT facilitates innovations
 - 3) Innovation is hampered by exclusive rights and natures of IoT protocols
 - 4) An efficient deployment of the network may result from agencies focusing on their vertical needs
- 29- CSPs have lost in their service quality due to -----.
- 1) Reduced visibility of CSPs
 - 2) Efforts by telecommunications corporations to reduce cost
 - 3) Rapid growth of IoT
 - 4) Increasing load of CSP networks
- 30- What is meant by "custom solution" in the third paragraph?
- 1) Those conventionally used in IT problems
 - 2) Those uniting otherwise isolated agencies
 - 3) Those addressing the commonalities of IoT applications
 - 4) Those addressing specific verticals

ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات):

۳۱- جواب معادله $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y\sqrt{y^2 - x^2}}$ در ناحیه $y > 0$ کدام است؟

$$\frac{x}{y} + \sin^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) = c \quad (1)$$

$$xy + \sin^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) = c \quad (2)$$

$$xy + \sin^{-1}(xy) = c \quad (3)$$

$$\frac{x}{y} - \sin^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) = c \quad (4)$$

۳۲- در مسئله مقدار اولیه $y'(0) = b > 0$ ، $y(0) = 1$ ، $ty'' + ty' + y = 0$ ، مختصات (t_M, y_M) نقطه اکسترمم منحنی جواب، و نوع اکسترمم (ماکزیمم یا مینیمم) کدام است؟

$$(t_M, y_M) = \left(\frac{-b}{rb+1}, (1+rb)e^{\frac{-rb}{rb+1}}\right) \quad (1)$$

$$(t_M, y_M) = \left(\frac{-b}{rb+1}, (1+rb)e^{\frac{-rb}{rb+1}}\right) \quad (2)$$

$$(t_M, y_M) = \left(\frac{-b}{rb+1}, (1+b)e^{\frac{-rb}{rb+1}}\right) \quad (3)$$

$$(t_M, y_M) = \left(\frac{-b}{rb+1}, (1+b)e^{\frac{-rb}{rb+1}}\right) \quad (4)$$

- ۳۳ - جواب عمومی معادله ناهمگن $x^r y'' - 2xy' + 4y = x^r \ln x$ و $x > 0$ کدام است؟

$$y(x) = \frac{x^r}{\varsigma} (\ln x)^r + C_1 x \ln x + C_2 x^r \quad (1)$$

$$y(x) = \frac{x^r}{\varsigma} (\ln x)^r + C_1 x^r \ln x + C_2 x^r \quad (2)$$

$$y(x) = \frac{x^r}{\varsigma} (\ln x)^r + C_1 x^r \ln x + C_2 x^r \quad (3)$$

$$y(x) = \frac{x^r}{\varsigma} (\ln x) + C_1 x^r \ln x + C_2 x^r \quad (4)$$

- ۳۴ - پاسخ معادله $xy'' - xy' - y = 0$ با شرایط $y'(0) = 2$ و $y(0) = 0$ کدام است؟

$$y = 2xe^{rx} \quad (1)$$

$$y = 2xe^{-rx} \quad (2)$$

$$y = 2xe^x \quad (3)$$

$$y = 2xe^{-x} \quad (4)$$

- ۳۵ - جواب عمومی دستگاه معادلات $x' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} x$ کدام است؟

$$x = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-rt} + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{rt} \quad (1)$$

$$x = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{rt} + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-rt} \quad (2)$$

$$x = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{rt} + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-rt} \quad (3)$$

$$x = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-rt} + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{rt} \quad (4)$$

- ۳۶ - فرض کنیم $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < L \\ 0, & -L < x < 0 \end{cases}$ سری فوریه مثلثاتی تابع $f(x) - 1$ کدام است؟

$$-\frac{L}{4} + \frac{\sqrt{L}}{\pi r} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^r} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{L} - \frac{L}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} \sin \frac{k\pi x}{L} \quad (1)$$

$$-\frac{L}{4} - \frac{\sqrt{L}}{\pi r} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^r} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{L} - \frac{L}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} \sin \frac{k\pi x}{L} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} - \frac{L}{4} + \frac{\sqrt{L}}{\pi r} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^r} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{L} + \frac{L}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} \sin \frac{k\pi x}{L} \quad (3)$$

$$-\frac{L}{4} + \frac{\sqrt{L}}{\pi r} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^r} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{L} + \frac{L}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} \sin \frac{k\pi x}{L} \quad (4)$$

-۳۷ - معادله موج یک بعدی زیر با شرایط اولیه و مرزی داده شده دارای جواب به صورت $U(x,t) = \frac{\pi}{\sqrt{t}} \sin x$ کدام است؟

$$\begin{cases} U_{xx} = U_{tt} + \sin x \\ 0 < x < \pi, t > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} U(x,0) = 0 & 0 \leq x \leq \pi \\ U_t(x,0) = 0 & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}, \quad \begin{cases} U(0,t) = 0 & t > 0 \\ U(\pi,t) = 0 & t > 0 \end{cases}$$

-۲ (۱)

-۱ (۲)

۱ (۳)

۲ (۴)

-۳۸ - اگر D ناحیه درون چهارضلعی بارنوس $(1,0)$ و $(2,0)$ و $(0,1)$ و $(0,2)$ باشد و $z \in D$ و $f(z) = (z+1)^{-1}$ آنگاه

ماکزیمم و مینیمم $|f(z)|$ بر ناحیه D کدام است؟



$\sqrt{3}$ و ۲ (۱)

$\sqrt{2}$ و ۳ (۲)

۲ و ۳ (۳)

$\sqrt{2}$ و $\sqrt{3}$ (۴)

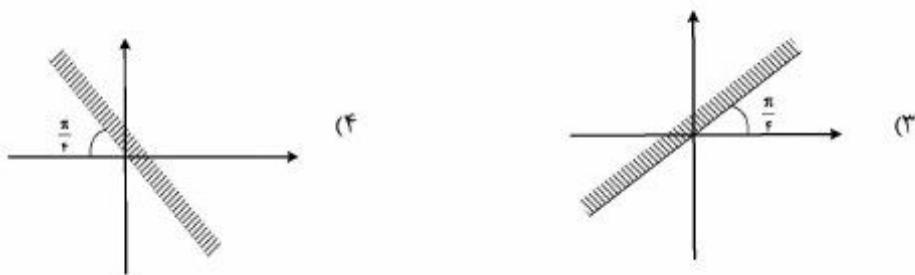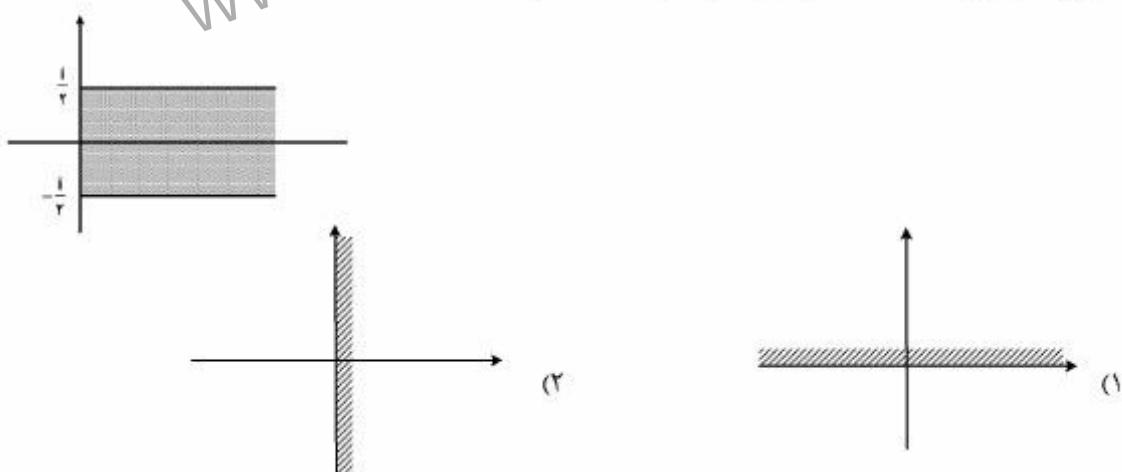-۳۹ - تصویر ناحیه زیر تحت نگاشت $w = (1+i)\sin(\pi iz)$ کدام است؟



- ۴۰ حاصل $\oint_C \frac{1 + \tan^2 z}{\tan z} dz$, که در آن $C : |z| = n$ در جهت پاد ساعت گرد می‌باشد، کدام است؟

$$\text{بزرگترین عدد درست } |k| \text{ صادق در } n < \frac{|k|\pi}{2} \text{ زوج باشد, } 2\pi i \quad (1)$$

$$\text{بزرگترین عدد درست } |k| \text{ صادق در } n < \frac{|k|\pi}{2} \text{ فرد باشد, } -2\pi i \quad (2)$$

$$\text{بزرگترین عدد درست } |k| \text{ صادق در } n < \frac{|k|\pi}{2} \text{ فرد باشد, } 2\pi i \quad (3)$$

$$\text{بزرگترین عدد درست } |k| \text{ صادق در } n < \frac{|k|\pi}{2} \text{ زوج باشد, } -2\pi i \quad (4)$$

$$\text{بزرگترین عدد درست } |k| \text{ صادق در } n < \frac{|k|\pi}{2} \text{ فرد باشد, } 4\pi i \quad (5)$$

$$\text{بزرگترین عدد درست } |k| \text{ صادق در } n < \frac{|k|\pi}{2} \text{ زوج باشد, } -4\pi i \quad (6)$$

$$\text{بزرگترین عدد درست } |k| \text{ صادق در } n < \frac{|k|\pi}{2} \text{ فرد باشد, } 4\pi i \quad (7)$$

$$\text{بزرگترین عدد درست } |k| \text{ صادق در } n < \frac{|k|\pi}{2} \text{ زوج باشد, } -4\pi i \quad (8)$$

- ۴۱ ۲ توب زرد و ۳ توب آبی را به طور تصادفی روی یک خط قرار می‌دهیم احتمال اینکه توب‌های همنگ کنار هم قرار گرفته باشند، کدام است؟

۱/۱ (۱)

۱/۲ (۲)

$\frac{1}{3}$ (۳)

$\frac{1}{6}$ (۴)

- ۴۲ اگر X یک متغیر تصادفی با تابع چگالی احتمال $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} e^{-\frac{x^2}{4}}$ و $Y = AX$, که در آن A یک متغیر

تصادفی باینری با توزیع $P\{A = 1\} = \frac{1}{4}$ و $P\{A = 0\} = \frac{3}{4}$ و مستقل از متغیر تصادفی X باشد، مقدار ضریب همبستگی دو متغیر تصادفی X و Y کدام است؟

۰ (۱)

$\frac{1}{4}$ (۲)

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ (۳)

$\frac{1}{2}$ (۴)

- ۴۳- تابع مولد گشتاور متغیر تصادفی X که به صورت $\phi_X(s) = E\{e^{sX}\}$ تعریف می‌شود، در زیر داده شده است:

$$\phi_X(s) = A(e^s + Be^{-s})^r$$

اگر بدانیم $P(|X| < 1) = P(|X| > 1)$

$\frac{1}{4}$ (۱)

$\frac{1}{2}$ (۲)

۱ (۳)

۲ (۴)

- ۴۴- X و Y دو متغیر تصادفی مستقل از هم و با توزیع یکنواخت یکسان در بازه $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ می‌باشند. اگر

$$Z = X + Y \quad P(Z < -\frac{1}{2}) \text{ کدام است؟}$$

۰ (۱)

$\frac{1}{3}$ (۲)

$\frac{1}{4}$ (۳)

$\frac{1}{8}$ (۴)

- ۴۵- فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی مستقل و با توزیع یکنواخت یکسان در بازه $[0, 1]$ می‌باشند.

مقدار $E(X | X > Y)$ کدام است؟

$\frac{1}{2}$ (۱)


$\frac{2}{3}$ (۲)

$\frac{3}{4}$ (۳)

$\frac{4}{5}$ (۴)

مدارهای الکتریکی (۱و۲)

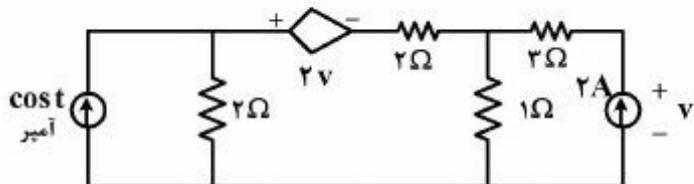- ۴۶ - در مدار زیر، توان متوسط منبع وابسته، ناشی از منبع جریان کسینوسی، چند وات است؟




$$\frac{2}{49} \text{ (۱)}$$

$$\frac{1}{49} \text{ (۲)}$$

$$\frac{4}{49} \text{ (۳)}$$

$$\frac{3}{49} \text{ (۴)}$$

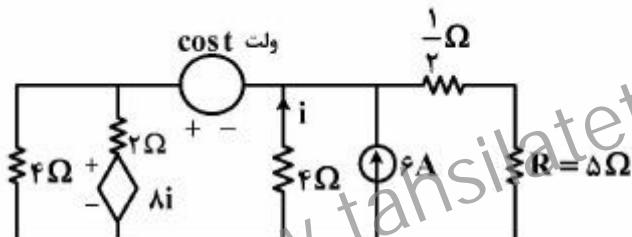- ۴۷ - در مدار زیر، مقدار جدید R چند اهم باشد، تا جریان آن نصف شود؟



$$10 \text{ (۱)}$$


$$20 \text{ (۲)}$$

$$10 \text{ (۳)}$$

$$11 \text{ (۴)}$$

- ۴۸ - در مدار زیر، N یک مدار مقاومتی خطی و بدون منبع مستقل است. با $R = 4\Omega$ ولتاژ v به صورت
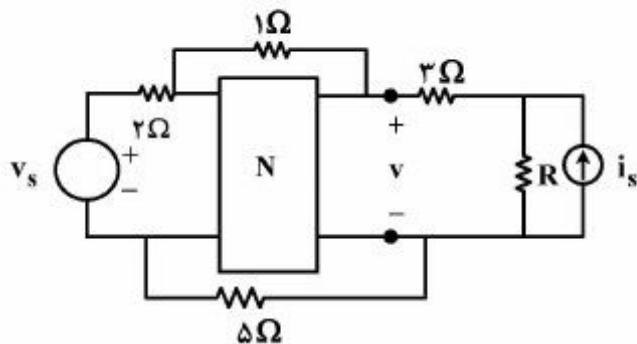
$$v = \frac{1}{9}i_s + \frac{1}{9}v_s \text{ میباشد. به ازای مقداری از } R \text{ که توان متوسط آن ماقریم است، ولتاژ } v \text{ برابر } v_s \text{ کدام است؟}$$



$$\frac{1}{2}i_s + \frac{4}{25}v_s \text{ (۱)}$$

$$i_s + \frac{4}{25}v_s \text{ (۲)}$$

$$i_s + \frac{1}{5}v_s \text{ (۳)}$$

$$\frac{1}{2}i_s + \frac{1}{5}v_s \text{ (۴)}$$


- ۴۹ - در مدار زیر $v_c = 2V$ است. بعد از نصف شدن ولتاژ خازن، جریان i_1 چگونه تغییر می‌کند؟

$$-\frac{1}{4}e^{-(t-\ln 2)} \text{ (۱)}$$


$$-\frac{1}{6}e^{-\frac{1}{2}(t-\ln 2)} \text{ (۲)}$$

$$-\frac{1}{4}e^{-\frac{1}{2}(t-\ln 2)} \text{ (۳)}$$
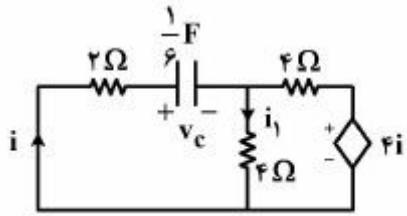
$$-\frac{1}{6}e^{-(t-\ln 2)} \text{ (۴)}$$




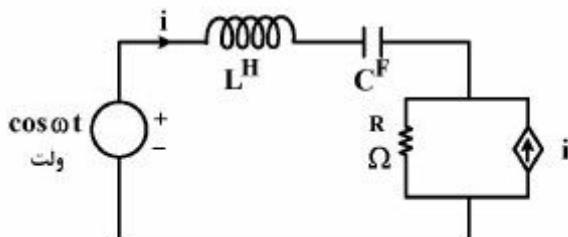-۵۰- مدار زیر در حالت دائمی سینوسی قرار دارد؛ و اندازه جریان آماگزینم و برابر ۱ آمپر است. مقدار R برابر چند اهم است؟




- ۰/۵ (۱)
- ۱ (۲)
- ۱/۵ (۳)
- ۲ (۴)

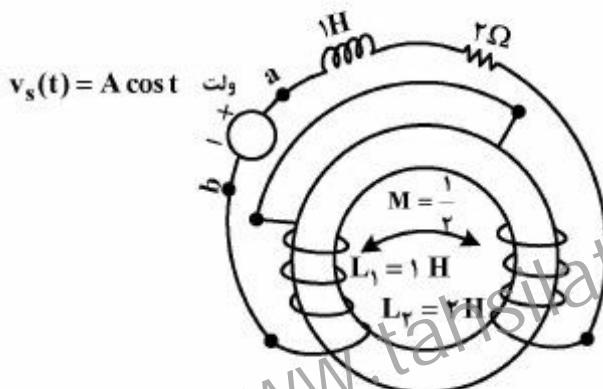-۵۱- در مدار زیر امپدانس ورودی از a و b در حالت دائمی سینوسی، برابر کدام است؟




- ۲+۲j (۱)
- ۱+۳/۵j (۲)
- ۲+۴j (۳)
- ۲+۴/۵j (۴)

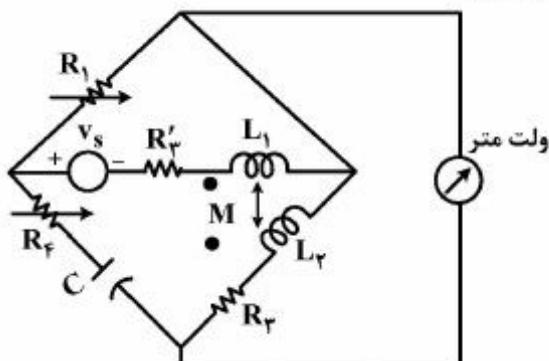-۵۲- در مدار دائمی سینوسی زیر با تنظیم R_1 و R_f ، ولت‌متر ایدئال مقدار صفر ولت را نشان می‌دهد. با فرض $C = ۱F$ و $L_2 = R_1 = R_f = ۱\Omega$ مقدار M کدام است؟




- $L_2 = ۲ \cdot M = ۱$ (۱)
- $L_2 = ۳ \cdot M = ۲$ (۲)
- $L_2 = ۱ \cdot M = ۱/۵$ (۳)
- $L_2 = ۵ \cdot M = ۳$ (۴)

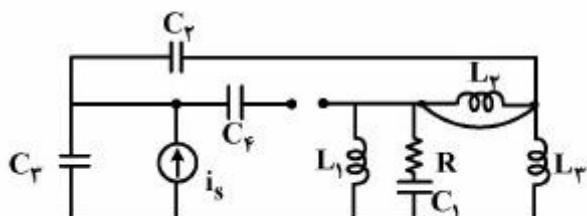-۵۳- مدار زیر، چند فرکانس طبیعی مخالف صفر دارد؟



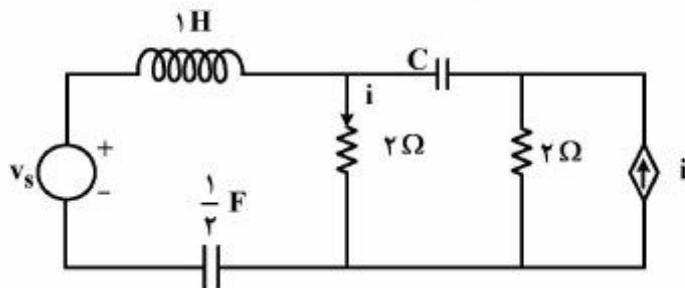
- (۱) دو
- (۲) سه
- (۳) چهار
- (۴) پنج

-۵۴- در مدار زیر، اگر یک فرکانس طبیعی مدار برابر $(-\omega)$ باشد، مقدار C چند فاراد است؟





- $\frac{1}{2}$ (۱)
- $\frac{1}{2}$ (۲)
- $\frac{1}{4}$ (۳)
- $\frac{1}{4}$ (۴)

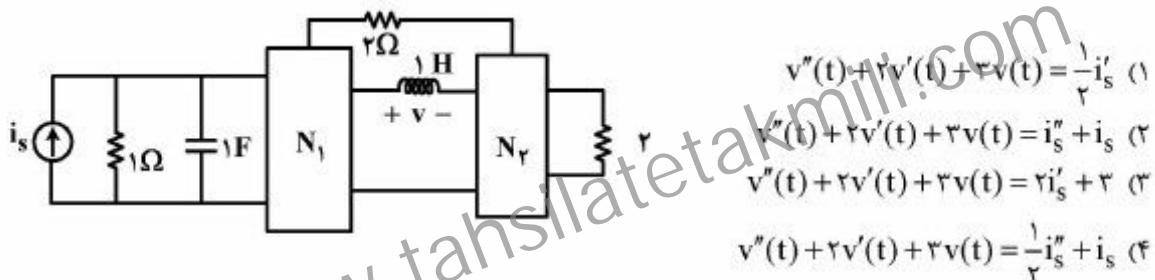-۵۵- مدار زیر بدون شرایط اولیه در $t = \infty$ است و N_1 و N_2 از مقاومت‌های خطی دو سر مثبت تشکیل شده‌اند. کدام معادله دیفرانسیل در $t > \infty$ برای ولتاژ $v(t)$ درست است؟




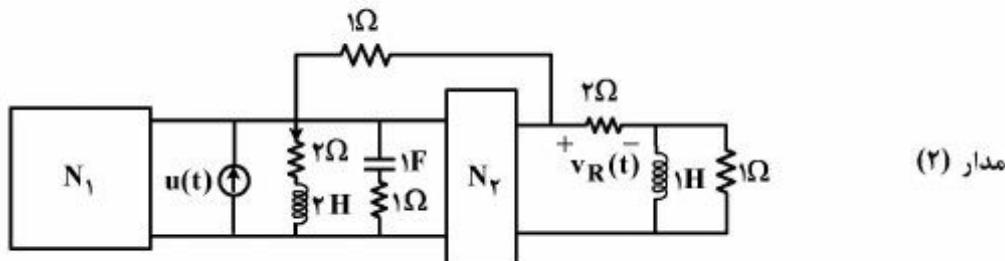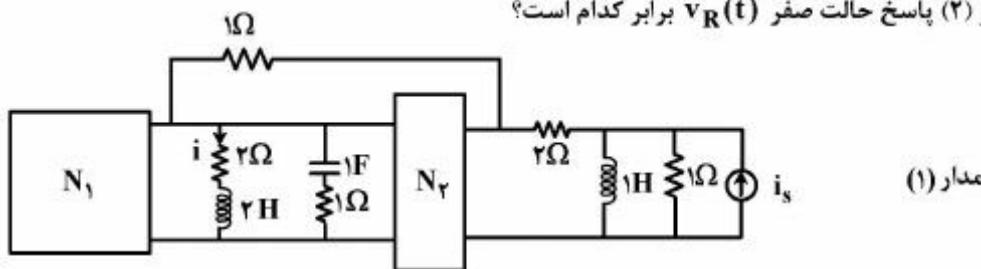-۵۶- مدارهای زیر هم پاسخ هستند. در مدار (۱) با $i_s = u(t)$ پاسخ حالت صفر به صورت $i_s = u(t)$ است. در مدار (۲) پاسخ حالت صفر $v_R(t)$ برابر کدام است؟




- $u(t) \left[\frac{\tau}{2} + t - \frac{\tau}{2} e^{-\tau t} \right]$ (۱)
- $u(t) \left[2e^{-\tau t} + e^{-t} \right]$ (۲)
- $\tau(1 + e^{-\tau t})u(t)$ (۳)
- $\Delta u(t)$ (۴)

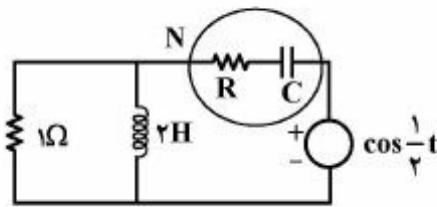-۵۷ در مدار زیر با $RC = 2s$ توان متوسط N ماکزیمم است. مقدار R چند اهم است؟ (دانشی سینوسی)



- $\frac{1}{4}$ (۱)
- $\frac{1}{2}$ (۲)
- $\frac{1}{3}$ (۳)
- $\frac{2}{3}$ (۴)

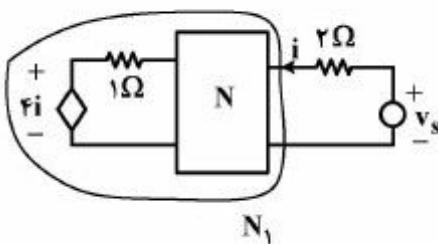-۵۸ در مدار مقاومتی خطی زیر، $v_s = 2V$ و جریان آ برابر $\frac{1}{2}$ آمپر است. با $v_s = 1 + \cos t$ اندازه توان متوسط N_1 چند وات است؟ (بدون منابع مستقل است)



- $\frac{1}{16}$ (۱)
- $\frac{1}{8}$ (۲)
- $\frac{3}{8}$ (۳)
- $\frac{3}{16}$ (۴)

-۵۹ در مورد گراف ۱۰ شاخه‌ای و هفت گرهی، گزینه درست کدام است؟

(۱) زیرفضاهای ولتاژها و جریان‌ها الزاماً بر هم عمود نیستند.


(۲) ولتاژها در یک زیرفضای نه بعدی از فضای R° قرار دارند.

(۳) جریان‌ها در یک زیرفضای ۴ بعدی R° هستند و یک پایه ساده آن زیرفضا، مجموعه رده‌های ماتریس کاتست‌های اساسی است.

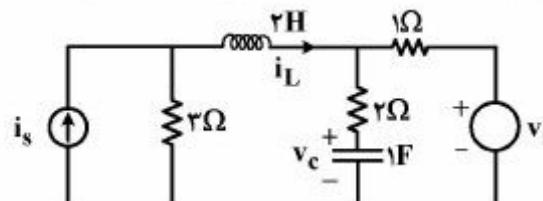(۴) عمود بودن زیرفضاهای ولتاژها و جریان‌ها نتیجه قوانین ولتاژ و جریان کیرشهف است.

-۶۰ در مدار زیر اگر معادلات حالت بهصورت زیر باشد، ماتریس B کدام است؟

$$\begin{bmatrix} \frac{dv_c}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} v_c \\ i_L \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} v_s \\ i_s \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} (۱)$$


$$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} (۲)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{2}{3} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} (۱)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} (۲)$$


الکترونیک (۲۰) و سیستم‌های دیجیتال ۱:

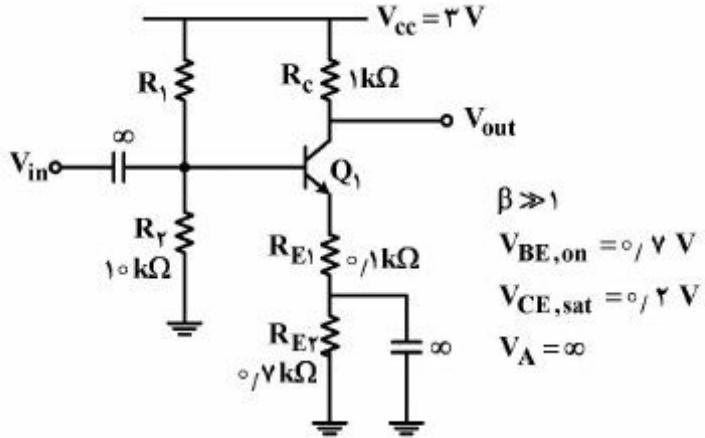۶۱- در مدار تقویت‌کننده زیر، به ازای چه مقادیر از مقاومت R_1 بر حسب کیلو اهم، دامنه سوینینگ متقارن ولتاژ خروجی V_{out} ، تقریباً ماکزیمم خواهد بود؟




- ۱ (۱)
۱۰ (۲)
۱۵ (۳)
۲۰ (۴)

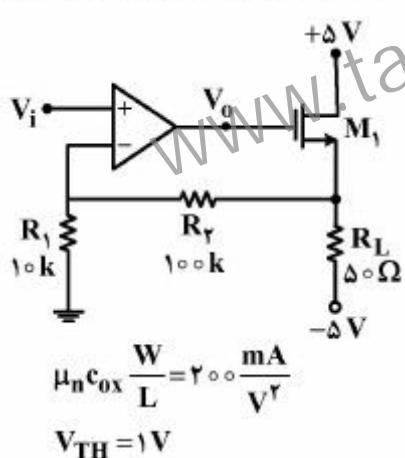۶۲- در مدار زیر ترانزیستور M_1 در ناحیه اشباع بایاس شده و تقویت عملیاتی ایدئال است. مقدار ولتاژ خروجی تقویت‌کننده عملیاتی به ازای $V_i = 0$ ، چند ولت است؟




- ۰ (۱)
۱ (۲)
۲ (۳)
۳ (۴)

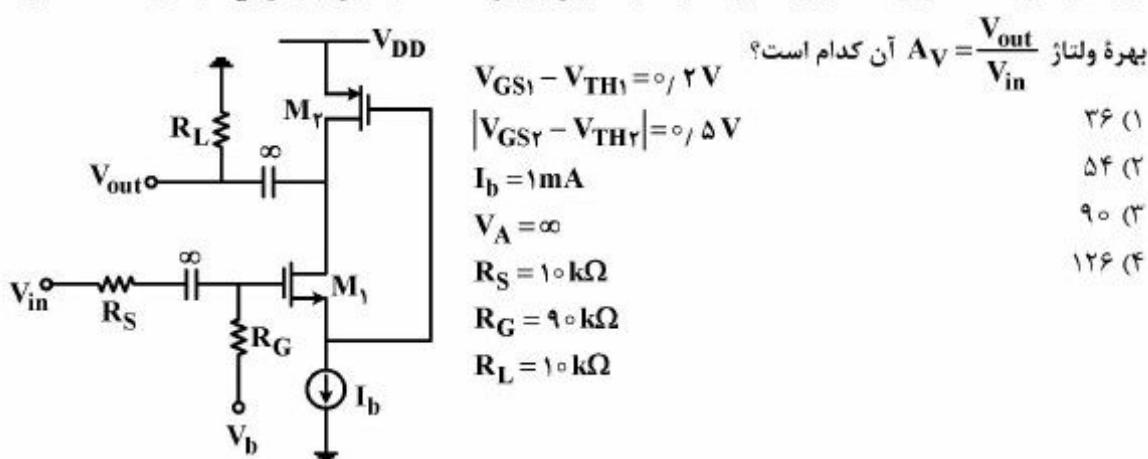۶۳- در مدار تقویت‌کننده زیر همه ترانزیستورها در ناحیه اشباع بایاس شده‌اند و منبع جریان I_b ایدئال است. مقدار




- ۳۶ (۱)
۵۴ (۲)
۹۰ (۳)
۱۲۶ (۴)

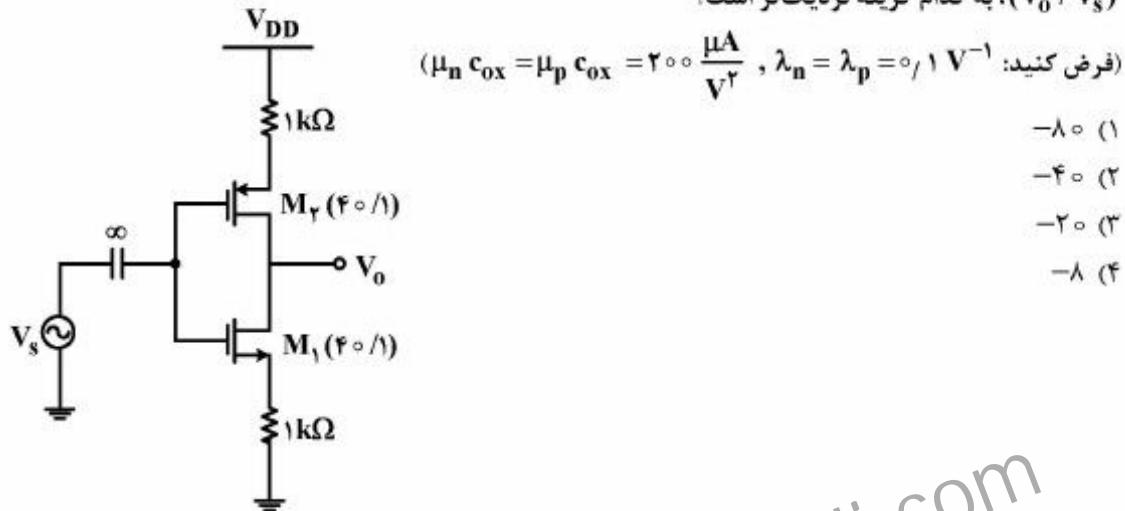- ۶۴- در مدار زیر، V_{DD} به گونه‌ای تنظیم شده که جریان نقطه کار ترانزیستورها برابر با 1 mA باشد. بهره ولتاژ (V_0/V_s) ، به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟




- ۱۰ (۱)
- ۴۰ (۲)
- ۲۰ (۳)
- ۸ (۴)

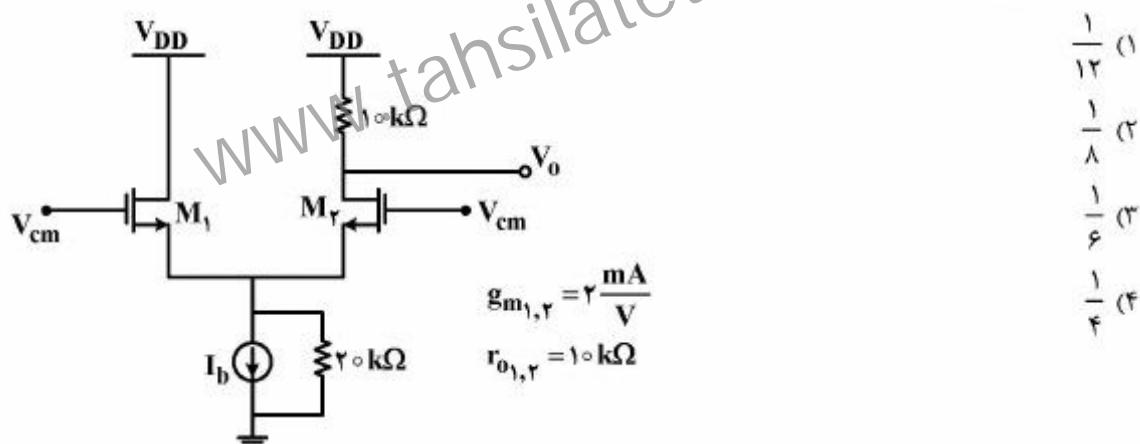- ۶۵- مقدار بهره $\frac{V_0}{V_{cm}}$ ، کدام است؟



- $\frac{1}{12}$ (۱)
- $\frac{1}{8}$ (۲)
- $\frac{1}{6}$ (۳)
- $\frac{1}{4}$ (۴)

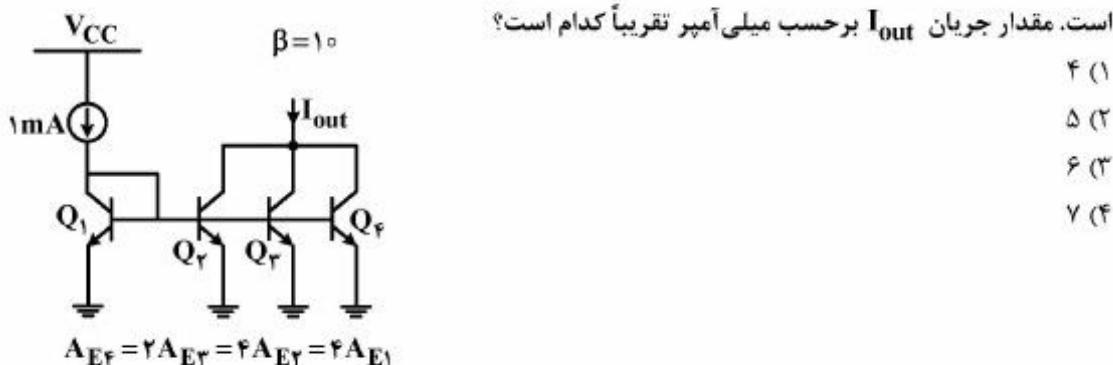- ۶۶- در مدار زیر همه ترانزیستورها در ناحیه فعال بایاس شده‌اند. A_{Ei} سطح مقطع پیوند بیس - امپیت ترانزیستور آنما است. مقدار جریان I_{out} بر حسب میلی‌آمپر تقریباً کدام است؟




$$A_{Ef} = 2A_{Er} = 4A_{Er} = 4A_{Ei}$$

- ۴ (۱)
- ۵ (۲)
- ۶ (۳)
- ۷ (۴)


- ۶۷- در مدار تقویت‌کننده زیر همه ترانزیستورهای متناظر با هم یکسان بوده و در ناحیه اشباع بایاس شده‌اند. مقدار
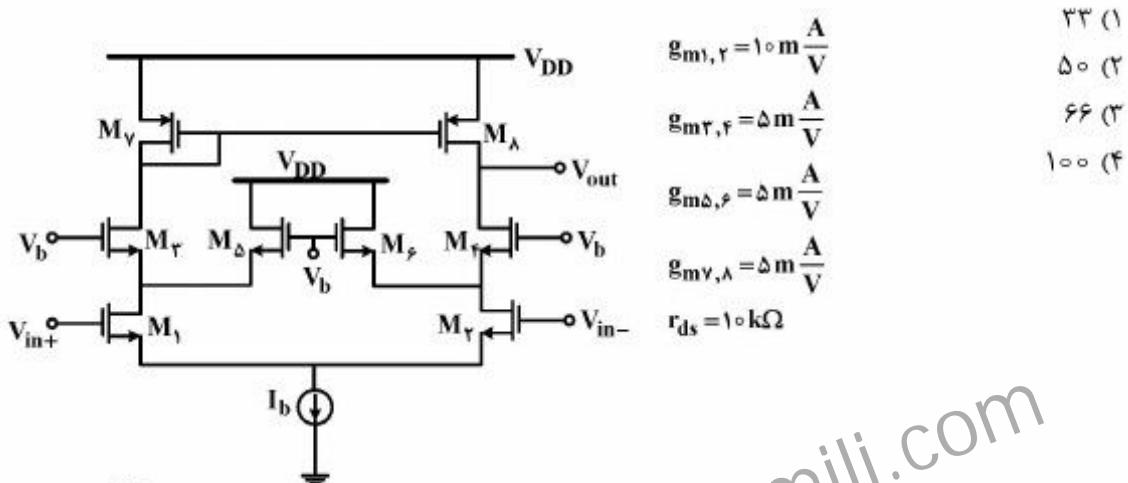
$$\text{بهره ولتاژ تفاضلی } A_d = \frac{V_{out}}{V_{in+} - V_{in-}} \text{ آن تقریباً برابر کدام است؟}$$



- ۶۸- در مدار تقویت‌کننده زیر همه ترانزیستورها در ناحیه فعال بایاس شده‌اند. مقدار بهره ولتاژ آن


تقریباً برابر کدام است؟

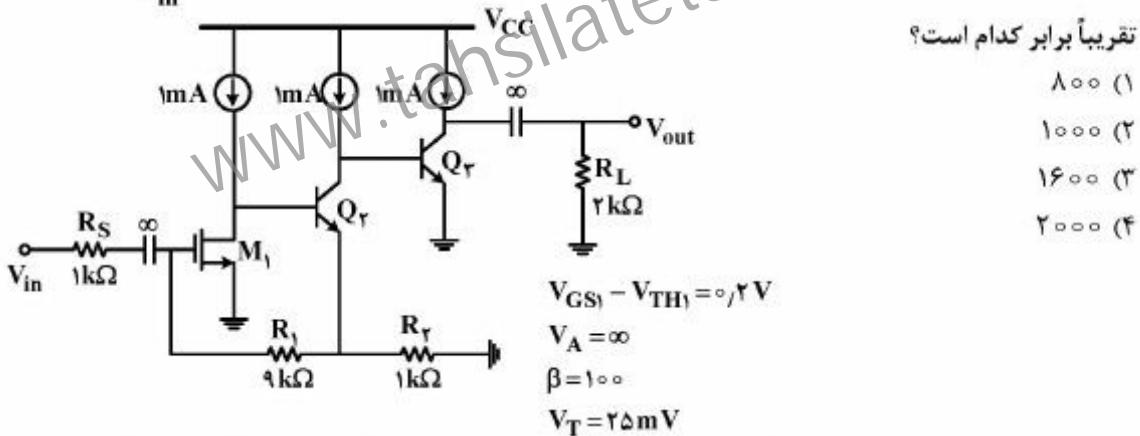


- ۶۹- در مدار تقویت‌کننده توان زیر، حداقل جریان لازم برای بایاس دیودهای D_1, D_2 و D_3 ۱ میلی‌آمپر بوده و

حداقل افت ولتاژ لازم دو سر منبع جریان I_b, ۰.۲۰ ولت است. حداکثر مقدار راندمان توان طبقه خروجی آن در

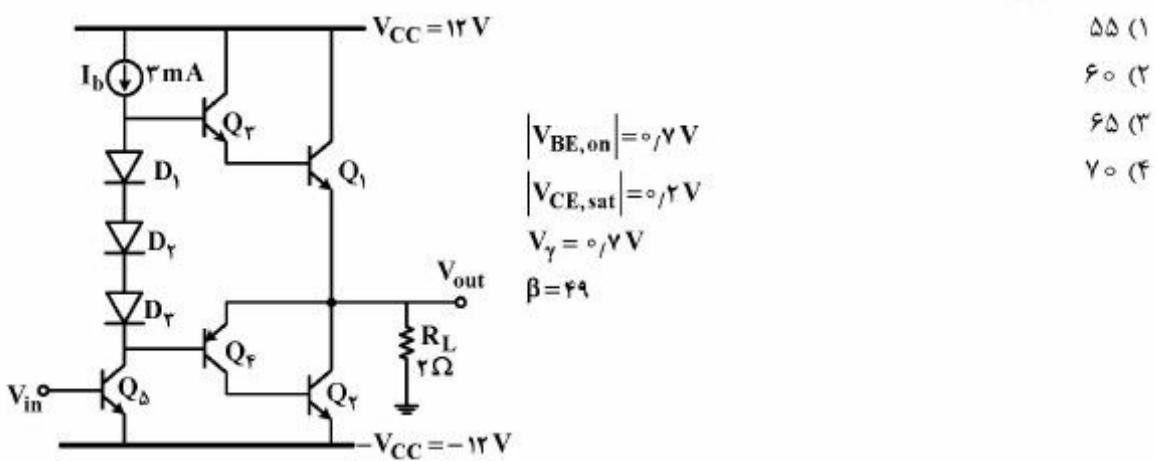حالی که V_{out} یک سیگнал سینوسی با دامنه متقابن باشد، برابر کدام است؟




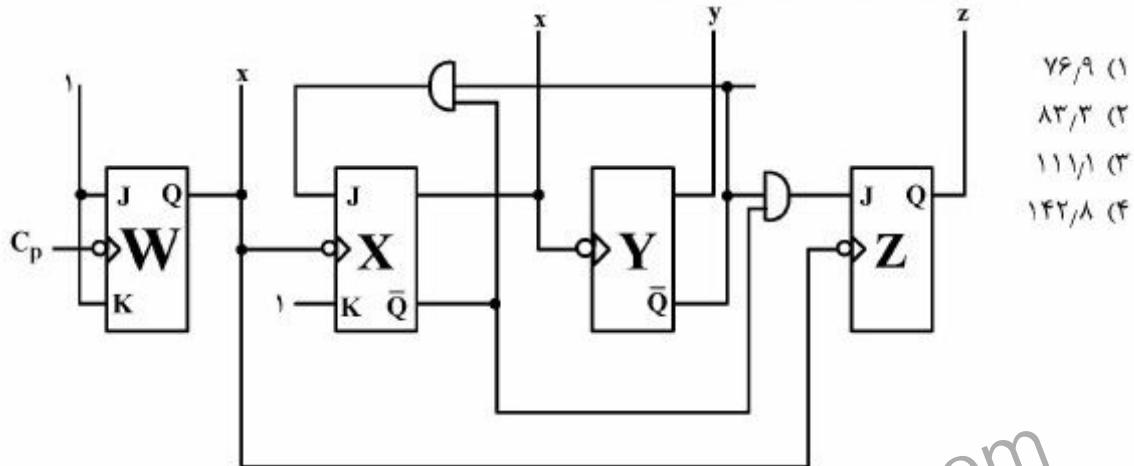- ۷۰ با فرض آنکه تأخیر یک گیت برابر 1 ns و تأخیر خروجی یک فیلپ فلاپ نسبت به clock آن برابر 3 ns باشد، حداقل فرکانس C_p برای درست کارکردن مدار چند مگا هرتز است؟




۷۶/۹ (۱)
۸۳/۳ (۲)
۱۱۱/۱ (۳)
۱۴۲/۸ (۴)

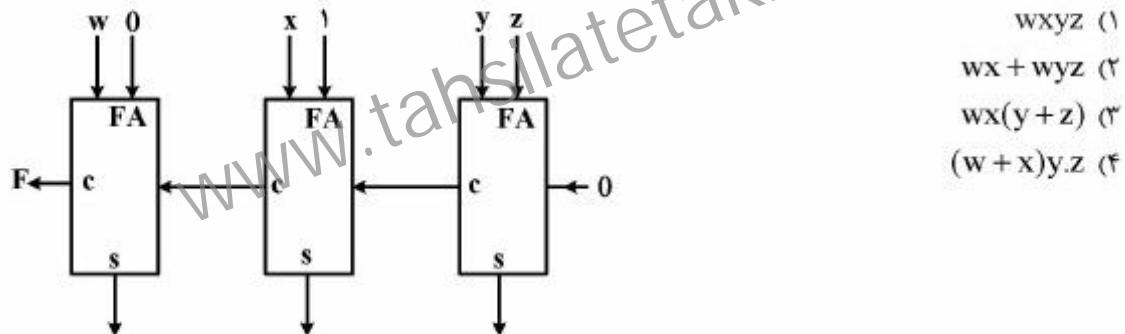- ۷۱ مداری شامل سه تمام جمع کننده (Full Adder) مطابق شکل زیر است. مقدار تابع $F(w,x,y,z)$ کدام است؟



wxyz (۱)
wx + wyz (۲)
wx(y + z) (۳)
(w + x)y.z (۴)

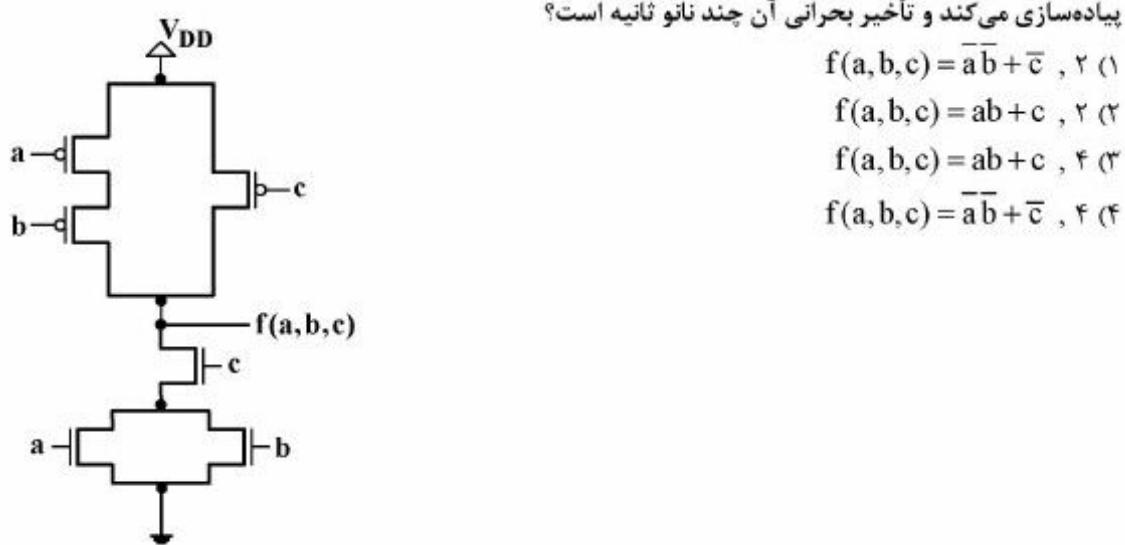- ۷۲ با فرض اینکه تأخیر ترانزیستورهای PMOS و NMOS به ترتیب برابر ۱ و ۲ نانوثانیه باشد، مدار زیر چه تابعی را پیاده‌سازی می‌کند و تأخیر بحرانی آن چند نانو ثانیه است؟




$f(a, b, c) = \overline{\overline{a} \overline{b}} + \overline{c}$, ۲ (۱)
 $f(a, b, c) = ab + c$, ۲ (۲)
 $f(a, b, c) = ab + c$, ۴ (۳)
 $f(a, b, c) = \overline{a} \overline{b} + \overline{c}$, ۴ (۴)

- ۷۳- برای اینکه کد verilog زیر توصیف یک شیفت رجیستر با ورودی Active-Low آسنکرون aclr باشد، کدام گزینه لیست حساسیت (Sensitivity List) بدنه always را نشان می‌دهد؟

```
module shift_reg(clk,aclr,sin,q);
    input clk,aclr,sin;
    output [3:0]q;
    reg [3:0]q;
    always@(...)
    begin
        if(aclr == 1'b0)
            q = 4'b0000;
        else
            q = {sin,q[3:1]};
    end
endmodule
```

posedge clk , negedge aclr ()
 posedge clk, clr (?)
 posedge clk, ~clr (?)
 posedge clk (?)

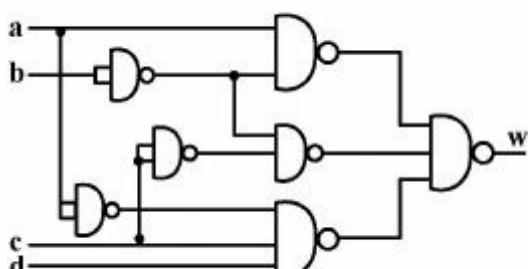
- ۷۴- در مدار زیر، گیت‌های دو ورودی 3NS و سه ورودی 5NS، تأخیر دارند. در رابطه با Hazard های این مدار، کدام گزینه درست است؟



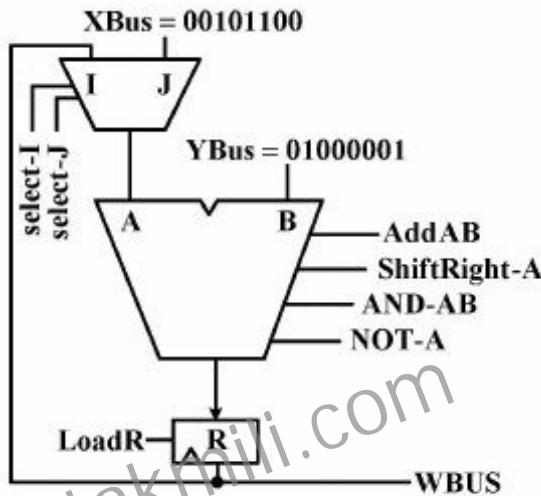- ۱) در صورت تغییر abcd به صورت $0111 \leftrightarrow 0011$ یک glitch به طول 1NS روی W دیده می‌شود.
- ۲) در صورت تغییر abcd به صورت $0011 \leftrightarrow 1011$ یک glitch به طول 8NS روی W دیده می‌شود.
- ۳) در صورت تغییر abcd به صورت $0011 \leftrightarrow 0001$ یک glitch به طول 5NS روی W دیده می‌شود.
- ۴) در صورت تغییر abcd به صورت $0011 \leftrightarrow 0001$ یک glitch به طول 2NS روی W دیده می‌شود.

- ۷۵ در زیر سیگنال‌های کنترل توسط عملکرد آنها نام‌گذاری شده‌اند. در ۵ کلاک پشت‌سرهم سیگنال‌های کنترل طبق لیست فعال می‌شوند و در طول این زمان مقادیر XBus و YBus تغییر نمی‌کنند. مقدار روی در پایان ۵ کلاک چه می‌شود؟

- clock
- 1 : select-I, AND-AB, Load-R
- 2 : select-J, Add-AB, Load-R
- 3 : select-J, Not-A
- 4 : select-I, shift Right-A, Load-R
- 5 : select-J, Add-AB




- | | |
|----------|-----|
| 00110110 | (۱) |
| 01101101 | (۲) |
| 01001001 | (۳) |
| 00101100 | (۴) |

ماشین‌های الکترونیکی (۱و۲) و تحلیل سیستم‌های انرژی الکترونیکی :

- ۷۶ توان اندازه‌گیری شده در آزمایش بی‌باری یک ترانسفورماتور تکفاز تحت ولتاژ اسمی برابر ۴ درصد توان اسمی و توان اندازه‌گیری شده در آزمایش اتصال کوتاه تحت جریان اسمی ۹ درصد توان اسمی است. راندمان بیشینه این ترانسفورماتور تحت بار اهمی خالص چقدر است؟

- | | |
|-------------------|-----|
| $\frac{75}{14}$ | (۱) |
| $\frac{75}{79}$ | (۲) |
| $\frac{100}{127}$ | (۳) |
| $\frac{100}{112}$ | (۴) |

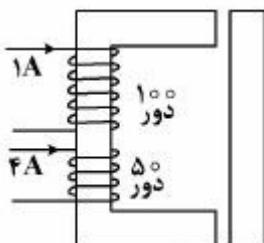- ۷۷- نیروی وارد بر قسمت متحرک در مبدل الکترومکانیکی شکل زیر در شرایط نشان داده شده F است. اگر جهت جریان در سیم پیچی 5° دوری عکس شود، اندازه نیرو چقدر می‌شود؟ جریان در سیم پیچی 100° دوری بدون تغییر باقی می‌ماند (جهت پیچش سیم پیچی‌ها مطابق شکل عکس هم است).



- F (۱)
۲F (۲)
۵F (۳)
۹F (۴)


- ۷۸- معادلات شارپیوندی سه سیم پیچی یک مدار مغناطیسی بر حسب شدت جریان آن‌ها به صورت زیر است:
- $$\lambda_1 = 0/8i_1 + 0/4i_2 - 0/5i_3$$
- $$\lambda_2 = 0/4i_1 + 0/3i_2$$
- $$\lambda_3 = -0/5i_1 + 0/5i_3$$

- مقدار کل انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی در حالت $i_1 = i_2 = i_3 = 1A$ ، چند جول است؟
- ۰/۵ (۱)
۰/۷ (۲)
۰/۹ (۳)
۱/۱ (۴)

- ۷۹- در یک موتور القایی با لغزش ۵ درصد، تلفات اهمی استاتور و تلفات اهمی رotor برابر و تلفات مکانیکی ۵ درصد توان فاصله هوایی است. با چشم پوشی از تلفات هسته، بازده موتور، گدام است؟

- $\frac{95}{100}$ (۱)
 $\frac{90}{100}$ (۲)
 $\frac{95}{105}$ (۳)
 $\frac{90}{105}$ (۴)

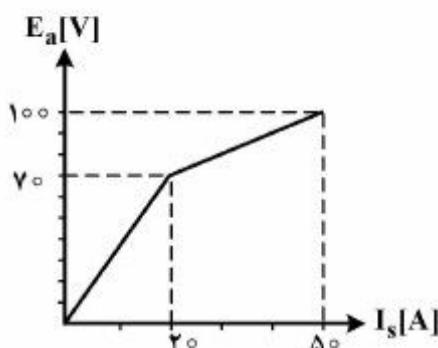- ۸۰- مشخصه مغناطیسی یک ماشین سری در سرعت n به صورت زیر است. وقتی که این ماشین به صورت موتور از یک منبع 200 ولتی تغذیه می‌شود، با سرعت 1500 rpm و جریان آرمیجر 40 آمپر کار می‌کند. سرعت n چند rpm است؟ مقاومت آرمیجر و میدان مجموعاً $5/5$ اهم است. از عکس العمل آرمیجر چشم پوشی می‌شود.



- ۷۵۰ (۱)
۷۱۰ (۲)
۶۵۰ (۳)
۶۱۰ (۴)

-۸۱- مقاومت‌های آرمیچر و میدان در یک ژنراتور شنت DC به ترتیب 8° و 9° اهم است. با اتصال یک مقاومت 10~A به دو سر خروجی ژنراتور، جریان آرمیچر 20~A آمپر می‌شود. نیروی محركة الگا شده در آرمیچر چند ولت است؟

- (۱) ۲۴۶
- (۲) ۲۷۶
- (۳) ۲۹۴
- (۴) ۳۲۴

-۸۲- در یک موتور القایی سه فاز با اتصال ستاره، جریان راهاندازی با اعمال ولتاژ اسمی پنج برابر جریان اسمی و گشتاور راهاندازی سه برابر گشتاور اسمی است. چنانچه با تغییر ولتاژ تغذیه، جریان راهاندازی به سه برابر جریان اسمی محدود شود، گشتاور راهاندازی موتور چقدر خواهد شد؟ T_n گشتاور اسمی موتور است.

- (۱) $\frac{3}{5}T_n$
- (۲) $\frac{9}{5}T_n$
- (۳) $\frac{27}{25}T_n$
- (۴) $\frac{25}{27}T_n$

-۸۳- آرمیچر یک موتور DC تحریک جداگانه از یک منبع 250~V ولتی تغذیه می‌شود و یک بار با گشتاور ثابت را با سرعت 1600~rpm می‌چرخاند. توان ورودی به آرمیچر در این حالت 10~kW است. اگر ولتاژ آرمیچر به 150~V کاهش داده شود، سرعت موتور چند rpm می‌شود؟ مقاومت آرمیچر 25° اهم است و جریان میدان ثابت فرض شود.

- (۱) $923/3$
- (۲) $984/6$
- (۳) $2601/7$
- (۴) $2742/9$

-۸۴- سرعت یک موتور القایی، قطبی سه فاز 50~Hz با سرعت 900 دور در دقیقه کار می‌کند. سرعت میدان روتور نسبت به بدنه استاتور چند برابر سرعت میدان روتور نسبت به بدنه روتور است؟

- (۱) $9/1$
- (۲) $1/1$
- (۳) 9
- (۴) 10

-۸۵- حداقل رگولاسیون یک ترانسفورماتور تک فاز $5kVA$ ، $400V/100V$ دربار اسمی 10% است. توان ورودی به آن در آزمایش اتصال کوتاه با جریان اسمی برابر $W = 25$ است. رگولاسیون ترانسفورماتور تحت ولتاژ و بار اسمی، تقریباً در چه ضریب توانی صفر می‌شود؟

$$(1) \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ پس فاز}$$

$$(2) 5/5 \text{ پس فاز}$$

$$(3) \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ پیش فاز}$$

$$(4) 5/5 \text{ پیش فاز}$$


-۸۶- مقدار x چقدر باشد، تا اندوکتانس‌های دو خط تک فاز ۱ و ۲ با هم برابر باشد؟ شعاع میانگین هندسی کلیه هادی‌ها پکیسان و برابر r' است.

$$(1) x = \frac{37}{16} r'$$


$$(2) x = \frac{21}{8} r'$$

$$(3) x = \frac{9}{4} r'$$

$$(4) x = \frac{5}{2} r'$$

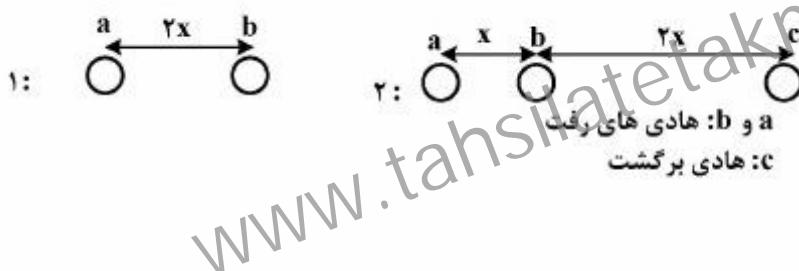

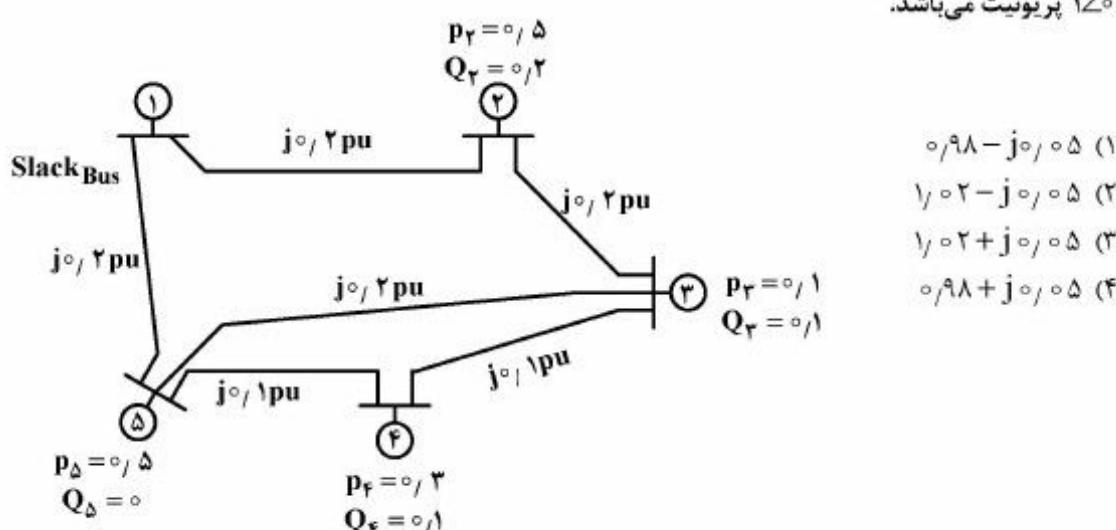-۸۷- یک سیستم قدرت ۵ باسه به شکل زیر داده شده است، باس اول، باس مرجع با ولتاژ $\angle 120^\circ$ پریونیت می‌باشد. بقیه باس‌ها PQ هستند. توان باس‌ها و امپدانس تمامی خطوط روی شکل نشان داده شده است. ولتاژ باس شماره ۲ در تکرار اول به روش گوس سایدل، کدام است؟ فرض اولیه برای ولتاژ کلیه باس‌های PQ برابر $\angle 120^\circ$ پریونیت می‌باشد.




$$(1) 0/98 - j0/05$$

$$(2) 1/02 - j0/05$$

$$(3) 1/02 + j0/05$$

$$(4) 0/98 + j0/05$$

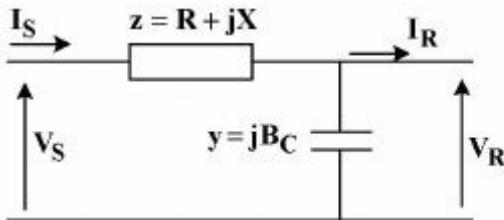- ۸۸- برای یک خط انتقال با مدل زیر، رابطه بین ولتاژ و جریان ابتدا و انتهای خط، کدام است؟



$$\begin{bmatrix} V_S \\ I_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+yz & z \\ y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} V_S \\ I_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+yz & z \\ y & yz \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} V_S \\ I_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+yz & z \\ 1 & yz \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} V_S \\ I_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & z \\ y & 1+yz \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} \quad (4)$$

- ۸۹- نسبت راکتانس القایی به راکتانس خازنی یک کیلومتر از خط انتقال در فرکانس 50 هرتز برابر عدد A است. این نسبت برای 100 کیلومتر از این خط و فرکانس 60 هرتز، چه ضریبی از عدد A خواهد بود؟

۱ (۱)

۱/۲ (۲)

$1/2 \times 10^2$ (۳)

$1/44 \times 10^4$ (۴)

- ۹۰- یک خط انتقال سه فاز به طول 300 کیلومتر و ولتاژ 400 کیلوولت بدون تلفات مفروض است. در حالتی که انتهای خط باز و بی‌بار است، با نصب یک راکتور موازی در انتهای خط، ولتاژ انتهای و ابتدای خط برابر می‌شوند. در این شرایط ولتاژ وسط خط چقدر است؟

$$V_m = V_s \quad (1)$$


$$V_m = \frac{V_s}{\cos \frac{\beta l}{2}} \quad (2)$$

$$V_m = V_s \cos \frac{\beta l}{2} \quad (3)$$

$$V_m = \frac{V_s}{\sin \frac{\beta l}{2}} \quad (4)$$


سیستم‌های کنترل خطی:

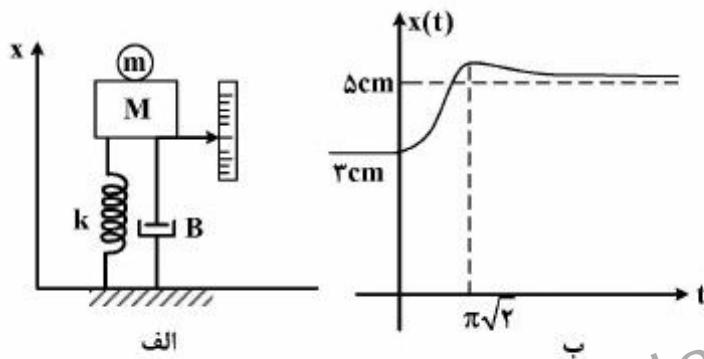- ۹۱ در سیستم مکانیکی شکل الف که برای مدت طولانی در حالت سکون قرار داشته است، در لحظه $t = 0$ جرم $m = ۰.۲\text{ kg}$ را از روی جرم $M = ۱\text{ kg}$ برمی‌داریم. در صورتی که $g = ۱۰ \text{ m/s}^2$ باشد، مقدار k و B چقدر باشد تا تغییر مکان عقربه در شکل الف، مطابق شکل ب باشد.





$$\begin{aligned} k &= 1, B = \frac{2\sqrt{3}}{3} & (1) \\ k &= 1, B = \sqrt{2} & (2) \\ k &= 4, B = 2\sqrt{2} & (3) \\ k &= 2, B = \sqrt{14} & (4) \end{aligned}$$

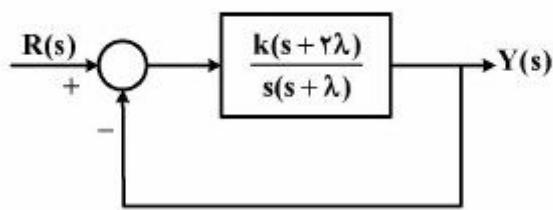- ۹۲ در سیستم زیر شبیب پاسخ پلۀ واحد در $t = 0$ برابر ۲ و مقدار λ به گونه‌ای است که کمترین ضریب میرایی (ζ) حاصل می‌شود. در این صورت زمان نشست تقریبی پاسخ پلۀ سیستم با معیار ۲٪ چند ثانیه است؟




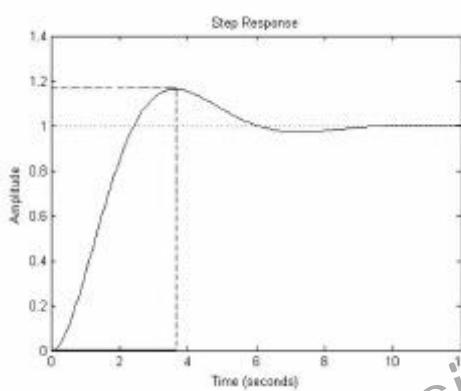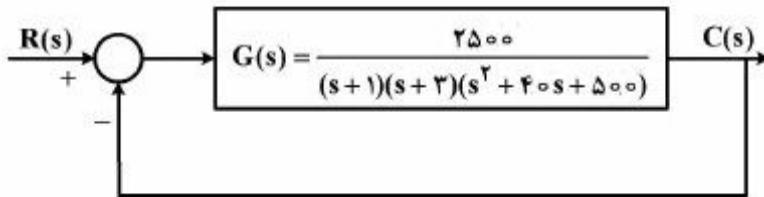- (۱) ۱
- (۲) ۲
- (۳) ۱/۵
- (۴) $\frac{\lambda}{3}$


۹۳- برای محاسبه پاسخ پله سیستم حلقه بسته، تابع تبدیل $G(s)$ را توسط قطب‌های غالبش با یک سیستم مرتبه ۲ تقریب می‌زنیم. در این حالت پاسخ پله واحد سیستم حلقه بسته کدام است؟




(۲)

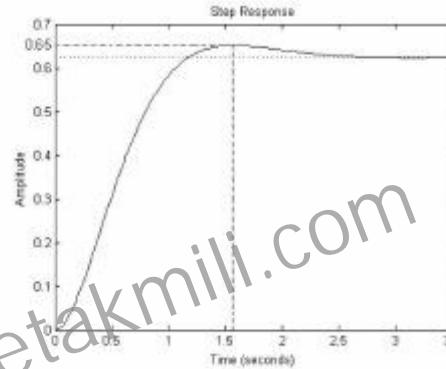

(۱)

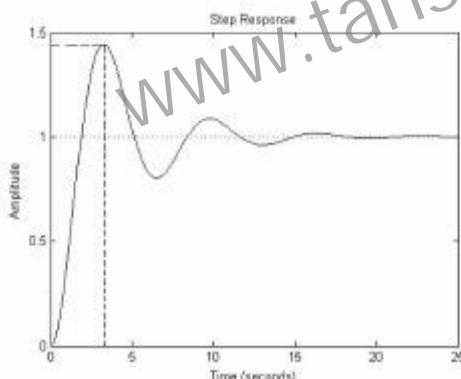

(۴)

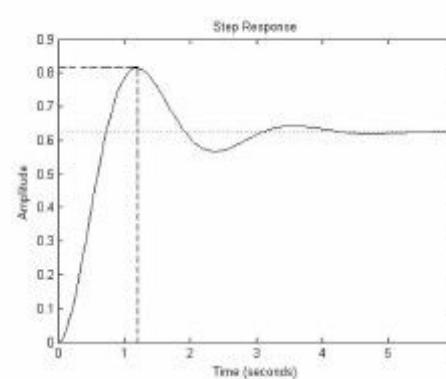

(۳)

۹۴- توصیف فضای حالت یک سیستم به صورت: $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $C = (1, 0)$, $D = 2$ است که در آن مقادیر ثابتاند. اگر پاسخ پله سیستم برای $t \geq 0$ به صورت: $2/2 + C_1 e^{-\gamma t} + C_2 e^{-\delta t}$ باشد، حاصل $k_1 + k_2$ کدام است؟

$-5/2$ (۱)

$-\frac{1}{3}$ (۲)

$5/2$ (۳)

$\frac{2}{15}$ (۴)


-۹۵- خطای حالت دائم سیستم زیر به ورودی پله چقدر است؟ (با فرض پایداری سیستم حلقه بسته)

-۱ (۱)

۰ (۲)

+۱ (۳)

۲ (۴)

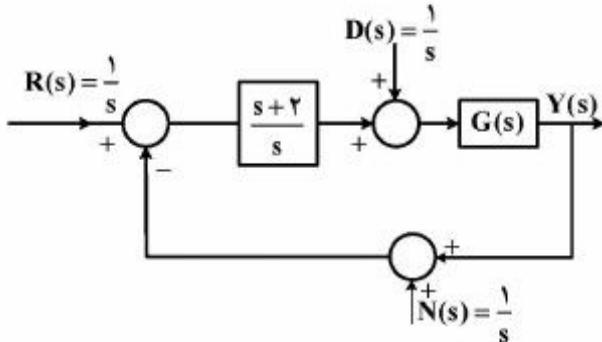

-۹۶- کدام گزینه درست است؟


(۱) سیستمی که دارای حد بهره بینهایت و حد فاز 60° باشد با افزایش گین به میزان ده برابر و تأخیر فاز -30° هرگز ناپایدار نمی شود.

(۲) اضافه کردن صفر سمت چپ بهتابع انتقالی حلقه، مطمئناً سبب افزایش بالازدگی پاسخ پله سیستم حلقه بسته می شود.


(۳) پاسخ حالت دائم سیستمی که یک جفت صفر در $\pm j\omega_0$ دارد به ورودی $\sin t$ صفر است.

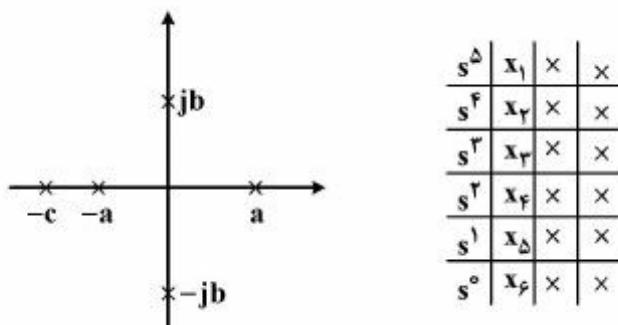(۴) پایداری نسبی سیستم $G_1(s)$ از $G_2(s)$ بیشتر است.


-۹۷- مشخصه قطب های حلقه بسته سیستمی با تابع $G(s)$ در شکل زیر داده شده است. جدول رات - هورویتز برای معادله مشخصه این سیستم به صورت زیر به دست آمده است. در این مورد گزینه صحیح کدام است؟



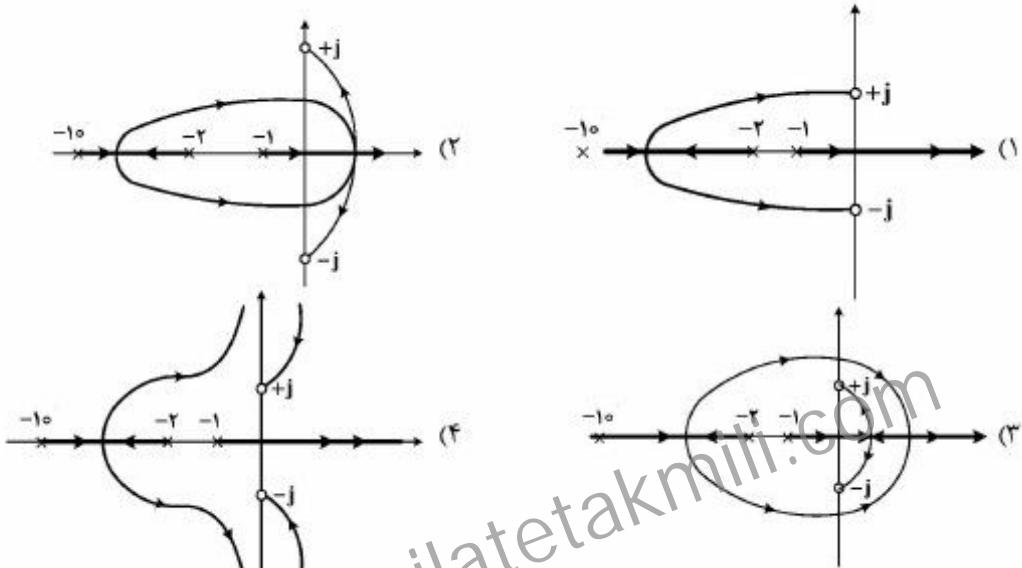- ۹۸ - مکان هندسی ریشه های سیستم فیدبک واحد منفی با تابع تبدیل حلقه $G(s) = \frac{k(s^r + 1)}{(s+1)(s+2)(s+10)}$ برای $k \leq 0$ کدام است؟




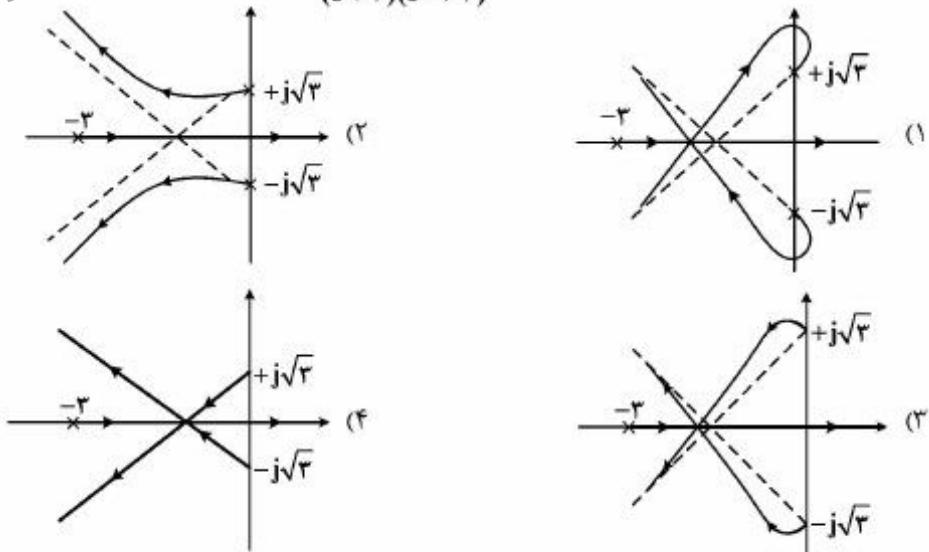- ۹۹ - مکان هندسی ریشه های سیستم $GH(s) = \frac{k}{(s+3)(s^r + 3)}$ برای $k \leq 0$ کدام است؟




۱۰۰- دیاگرام بودی تابع تبدیل حلقه باز یک سیستم مینیمم فاز در شکل زیر داده شده است. کدام گزینه برای سیستم

حلقه بسته با فیدبک واحد، صحیح است؟

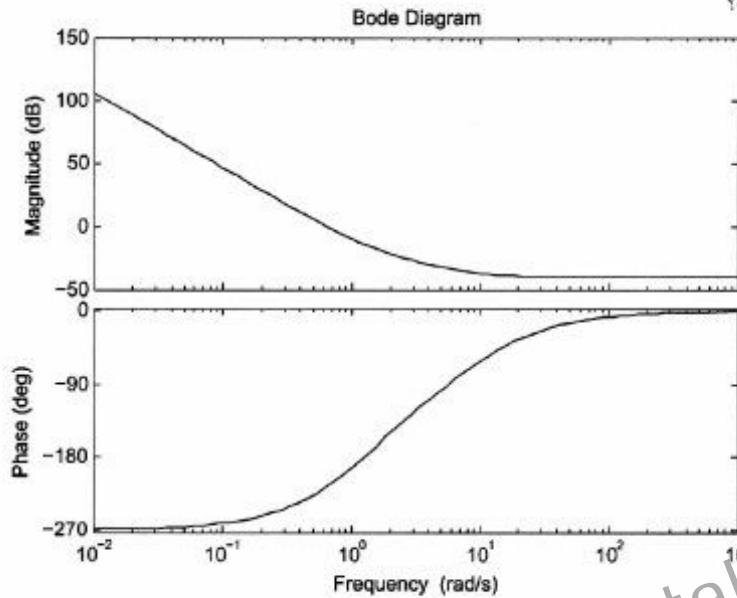

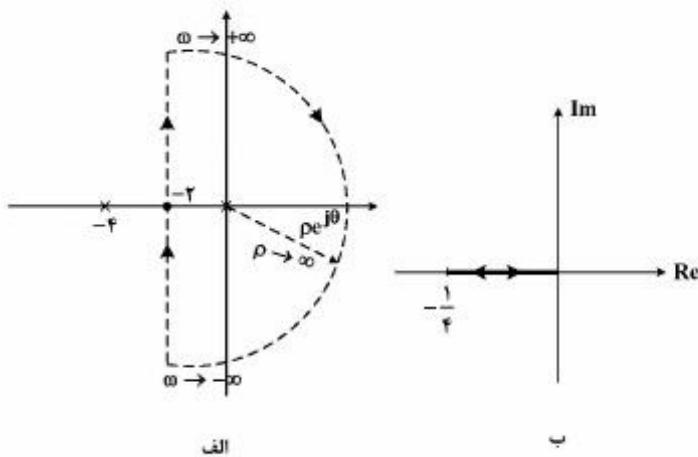- (۱) سیستم ناپایدار است.
 (۲) سیستم مطلقاً پایدار است.
 (۳) سیستم به ازاء $0 < k < \infty$ پایدار است.
 (۴) سیستم پایدار مشروط است.
- ۱۰۱- برای یک سیستم حلقه بسته با فیدبک واحد منفی، محل قطب‌های سیستم حلقه باز در شکل الف نشان داده شده است. شکل ب نگاشت کانتور نشان داده شده در شکل الف توسط تابع تبدیل حلقه باز را نشان می‌دهد. در این مورد گزینه صحیح کدام است؟




- (۱) زمان نشست پاسخ پله سیستم کمتر از ۲ ثانیه است.
 (۲) پاسخ پله سیستم حلقه بسته میرای قوی است.
 (۳) حد بهره سیستم کمتر از ۲۰ dB است.
 (۴) سیستم حلقه بسته ناپایدار است.

- ۱۰۲- پاسخ فرکانسی تابع تبدیل حلقه یک سیستم با فیدبک واحد منفی در شکل زیر نشان داده شده است. ساده‌ترین جبران‌ساز برای دستیابی به مشخصات مطلوب زیر، کدام است؟

$$\begin{cases} K_v = 50 & \text{ثابت خطای سرعت} \\ \varphi_{p.m} = 45^\circ & \text{حد فاز} \end{cases}$$

Bode Diagram

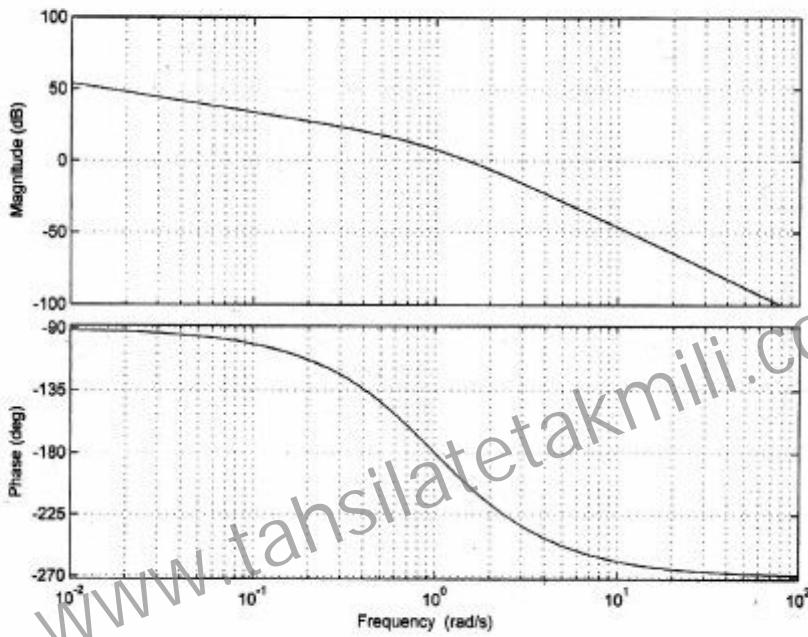

(۱) Lag (پس‌فارز)

(۲) Lead (پیش‌فارز)

(۳) P (تناسبی)

(۴) Lag-Lead (پس‌فارز - پیش‌فارز)

سیگنال‌ها و سیستم‌ها:

- ۱۰۳- گزینه درست در مورد سیستم زیر، کدام است؟ (۱) $x[n]$ ورودی و (۲) $y[n]$ خروجی سیستم می‌باشد

$$y[n] = (n^{\gamma} + 1)x[n^{\gamma}] \sin\left(\frac{\pi n^{\gamma}}{5}\right)$$

(۱) سیستم پایدار است.

(۲) سیستم خطی است.

(۳) سیستم علی است.

(۴) سیستم معکوس‌پذیر است.

- ۱۰۴ - تبدیل z سیگنال $x[n]$ و ناحیه همگرایی آن به صورت زیر است:

$$X(z) = \frac{z^4 + 2z^2}{z^4 - 2}, \quad |z| > 2$$

مقدار $|x[n]|$ در $n=4$ برابر کدام است؟

- ۱ (۱)
- ۴ (۲)
- ۸ (۳)
- ۱۶ (۴)

- ۱۰۵ - پاسخ ضربه یک سیستم LTI برابر است با:

$$h(t) = u(t + \frac{\pi}{4}) - u(t - \frac{\pi}{4})$$

پاسخ سیستم در لحظه $t = \frac{\pi}{4}$ به ورودی $x(t) = \left\{ u(t) - u(t - \frac{\pi}{4}) \right\} \cos(2t)$, کدام است؟

- $-\frac{1}{2}$ (۱)
- ۰ (۲)
- $\frac{1}{2}$ (۳)
- ۱ (۴)

- ۱۰۶ - $x_1(t)$ متناوب با پریود اصلی T_1 و ضرایب فوریه a_n و $x_2(t)$ متناوب با پریود اصلی $T_2 = 3T_1$ و ضرایب سری فوریه b_n است. ضرایب سری فوریه $y(t) = x_1(t) + x_2(t)$ با پریود اصلی $T_2 = 3T_1$, کدام است؟

$$\begin{cases} \frac{a_n + b_n}{3} & \text{اگر } n \text{ مضرب ۳ باشد} \\ b_n & \text{سایر} \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \frac{a_n + b_n}{3} & \text{اگر } n \text{ مضرب ۳ باشد} \\ a_n & \text{سایر} \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} \frac{a_n + b_n}{3} & \text{اگر } n \text{ مضرب ۳ باشد} \\ b_n & \text{سایر} \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} \frac{a_n + b_n}{3} & \text{اگر } n \text{ مضرب ۳ باشد} \\ a_n & \text{سایر} \end{cases} \quad (4)$$

- ۱۰۷- ارتباط ورودی - خروجی یک سیستم زمان گسسته (ورودی $x[n]$ و خروجی $y[n]$) به صورت

$$y[n] = \begin{cases} -x[n] & \text{اگر } x[n] \geq x[n-2] \\ x[1-n] & \text{اگر } x[n] < x[n-2] \end{cases}$$

داده شده است. پاسخ این سیستم به ورودی $x[n] = \delta[n+1] - \delta[n]$ برابر کدام است؟

(۱) $\delta[n+1] + \delta[n-2]$

(۲) $\delta[n+1] + \delta[n-1]$

(۳) $-\delta[n+1] - \delta[n-1]$

(۴) $-\delta[n+1] - \delta[n-2]$

- ۱۰۸- سیگنالی داریم که طیف آن به شکل $X(j\omega) = j\sqrt{\pi} \operatorname{sgn}(\omega)[u(\omega+1) - u(\omega-1)]$ است. مقدار مشتق این

سینگال در $t = 0$ چقدر است؟

(۱) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

(۲) $-\frac{1}{\sqrt{\pi}}$

(۳)

(۴) $-\frac{1}{2\sqrt{\pi}}$

- ۱۰۹- سیستمی با رابطه ورودی $x[n]$ و خروجی $y[n] = 2x[n] + 3x[n-1] - y[n-2]$ مفروض است. اگر سیستم در

شرط آرامش اولیه (initial rest condition) باشد، پاسخ پله سیستم در $n = 53$ کدام است؟

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

- ۱۱۰- یک سیستم LTI زمان - گسسته با پاسخ فرکانسی داده شده در شکل زیر مفروض است. خروجی این فیلتر به


$$\text{ازای ورودی } x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \delta[n-2k] \text{ برابر کدام است؟}$$

(۱) $2(-1)^n + 2 \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$

(۲) $(-1)^n + \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$

(۳) $\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$

(۴) $2 \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$

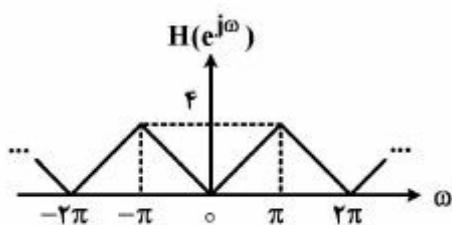

۱۱۱ - مقدار I در رابطه $I = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin^r(\frac{k\pi}{r})}{k^r}$ برابر کدام است؟

$$\frac{\pi^r}{r} \quad (1)$$

$$\pi^r \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{r} \quad (3)$$

$$\frac{1}{r} \quad (4)$$

۱۱۲ - رابطه $(f * f)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) f(t-\tau) d\tau$ برای کدام یک از توابع زیر برقرار است؟

$$\frac{1}{\pi^r + t^r} \quad (1)$$

$$\frac{1}{\pi \delta - jt} \quad (2)$$

$$e^{\frac{\sin(\pi t)}{\pi t}} \quad (3)$$

$$2\pi \delta\left(\frac{t}{\pi} - 1\right) \quad (4)$$

۱۱۳ - فرض کنید $x(t)$ یک سیگنال پیوسته و $a[n]$ یک سیگنال گسسته باشد. «کانولوشن» این دو سیگنال را به صورت زیر تعریف می‌کنیم (که خودش سیگنال پیوسته $y(t)$ می‌شود):

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a[n]x(t-n)$$

رابطه تبدیل فوریه این سیگنال‌ها یعنی $Y(j\omega), A(e^{j\omega}), X(j\omega)$ کدام است؟

$$Y(j\omega) = A(e^{j\omega})X(j\omega) \quad (1)$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{\pi} A(e^{j\omega})X(j\omega) \quad (2)$$

$$Y(j\omega) = A(e^{j\omega}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\pi)) \quad (3)$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{\pi} A(e^{j\omega}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\pi)) \quad (4)$$

۱۱۴ - S. سیستم LTI، با پاسخ ضربه $h(t) = \frac{\sin(\gamma(t-1))}{\pi(t-1)}$ را در نظر بگیرید. پاسخ این سیستم به ورودی

$$x(t) = \left(\frac{\sin(2t)}{\pi t} \right)^r$$

$$\frac{\sin(\gamma(t-1))}{\pi(t-1)} \times \frac{\sin(\gamma(t-\frac{1}{\gamma}))}{\pi(t-\frac{1}{\gamma})}$$

$$\left(\frac{\sin(\gamma(t-1))}{\pi(t-1)} \right)^r$$

$$\left(\frac{\sin \gamma(t-1)}{\pi(t-1)} \right)^r$$

$$\left(\frac{\sin(\gamma(t-\frac{1}{\gamma}))}{\pi(t-\frac{1}{\gamma})} \right)^r$$

الکترومغناطیس:

۱۱۵ - یک کره رسانا به شعاع a دارای بار الکتریکی Q می‌باشد. $\frac{1}{3}$ انرژی سیستم، در چه فاصله‌ای از مرکز کره نهفته است؟

$$\frac{a}{3}$$


$$\frac{2a}{3}$$

$$\frac{2a}{2}$$

$$2a$$

۱۱۶ - میدان برداری $\tilde{A}(\rho, \varphi, z) = 2\rho \cos \varphi \hat{\rho} + 2 \sin \varphi \hat{\varphi} + 2 \cos \varphi \hat{z}$ داده شده است. برای مسیر C نشان داده

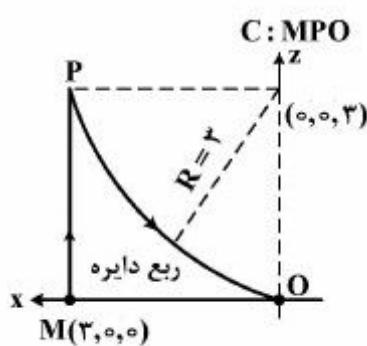شده در شکل مقدار انتگرال خط $\int_C \tilde{A} \cdot d\mathbf{l}$ کدام است؟



$$-\frac{2V}{2}$$

$$-\frac{V}{2}$$

$$\frac{V}{2}$$

$$\frac{2V}{2}$$

۱۱۷- بین دو استوانه هم محور به شعاع‌های a و b ($a < b$) یک ماده رسانا با رسانایی ویژه σ قرار گرفته است.

چگالی جریان حجمی بین دو استوانه با عبارت $\bar{J} = \frac{A}{\rho} \hat{p}$ بیان می‌شود. (عدد ثابتی است). توان تلف شده در ماده بین دو سطح استوانه بر واحد طول استوانه، چند وات است؟

$$\frac{A^r}{\sigma} \ln \frac{b}{a} \quad (1)$$


$$\frac{2\pi A^r}{\sigma} \ln \frac{b}{a} \quad (2)$$

$$\frac{\pi A^r}{\sigma} \ln \frac{b}{a} \quad (3)$$

$$\frac{\pi A^r}{2\sigma} \ln \frac{b}{a} \quad (4)$$

۱۱۸- یک حلقة مربعی به ضلع a و به فاصله s از یک سیم بلند حامل جریان I قرار دارد. حلقه و سیم هر دو در صفحه xy هستند. اگر جریان داخل سیم برای $t \geq 0$ با نرخ ثابت $\alpha \left(\frac{A}{s} \right)$ به سمت صفر میل کند، emf القایی در حلقة

مربعی، برای $t > 0$ کدام است؟

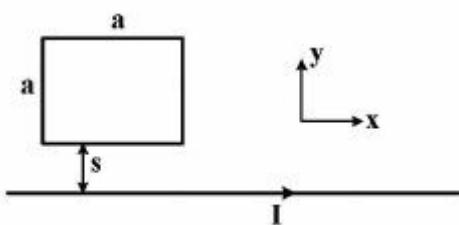

$$\frac{\mu_0}{2\pi} \alpha a \ln \left(1 + \frac{a}{s} \right) \quad (1)$$

$$\frac{\mu_0 I}{2\pi} \alpha a \ln \left(1 + \frac{a}{s} \right) \quad (2)$$

$$\frac{\mu_0}{\pi} \alpha a \frac{1}{1 + 2 \frac{s}{a}} \quad (3)$$

$$\frac{\mu_0 I}{\pi} \alpha a \frac{1}{1 + 2 \frac{s}{a}} \quad (4)$$

۱۱۹- عبارت تابع پتانسیل الکتریکی را در ناحیه $y \geq -\frac{\pi}{2k}$ به صورت $V(x,y) = V_0 e^{-kx} \cos ky$ فرض می‌کنیم.

V_0 و k اعدادی ثابت‌اند). سطح $y = -\frac{\pi}{2k}$ را یک صفحه رسانا تشکیل می‌دهد. مقدار باری که در ناحیه نیمنوار

$x < 0$ و $z < 0$ بر روی صفحه رسانا قرار دارد، کدام است؟

$$-k\epsilon_0 V_0 \quad (1)$$

$$-\epsilon_0 V_0 \quad (2)$$

$$\epsilon_0 V_0 \quad (3)$$

$$k\epsilon_0 V_0 \quad (4)$$

۱۲۰- فرض کنید کل فضا با یک دیامغناطیس با ضریب نفوذپذیری نسبی μ_r پر شده باشد. اکنون در این فضا جریان رشته‌ای به مقدار I آمپر را بر روی محیط یک N ضلعی متساوی الاضلاع که شعاع دایره محیطی آن a است، برقرار می‌کنیم، اندازه بردار مغناطیسینشدنی $|\bar{M}|$ در مرکز این چند ضلعی کدام است؟

$$(\mu_r - 1) \frac{|I| N}{\pi a} \sin\left(\frac{\pi}{N}\right) \quad (1)$$

$$(1 - \mu_r) \frac{|I| N}{\pi a} \sin\left(\frac{\pi}{N}\right) \quad (2)$$


$$(\mu_r - 1) \frac{|I| N}{\pi a} \tan\left(\frac{\pi}{N}\right) \quad (3)$$

$$(1 - \mu_r) \frac{|I| N}{\pi a} \tan\left(\frac{\pi}{N}\right) \quad (4)$$

۱۲۱- مطابق شکل زیر، یک مقاومت الکتریکی از دو الکترود رسانای کامل به شکل نیمکره‌هایی هم‌مرکز به شعاع a و b

که فضای بین آن‌ها از از ماده‌ای با رسانایی غیریکنواخت $\sigma_0 = \frac{a}{r} \sigma(r)$ و ضریب گذردهی ثابت ϵ پر شده، تشکیل شده است. r فاصله تا مرکز نیمکره‌ها است. اگر جریان کل I از مقاومت عبور کند، چگالی حجمی بارهای آزاد

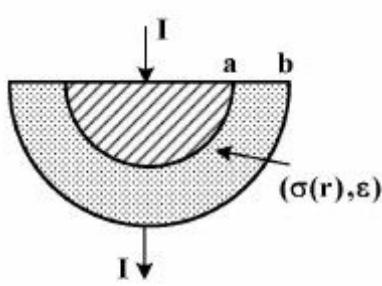دروں ماده رسانا، با کدام گزینه بیان می‌شود؟



$$\frac{\epsilon I a}{2\pi\sigma_0 r^3} \quad (1)$$


$$\frac{\epsilon I}{2\pi\sigma_0 a r^3} \quad (2)$$

$$\frac{\epsilon I}{4\pi\sigma_0 a r^3} \quad (3)$$

(4) صفر

- ۱۲۲- دو رشته جریان $I+$ و $I-$ (شکل زیر) روی فصل مشترک خلا با یک نیم فضای پر شده از یک ماده مغناطیسی با $\chi_m = 4$ به موازات یکدیگر قرار گرفته اند. یک حجم فرضی ریاضی به شکل یک مکعب به ضلع a در فاصله a از یکی از جریان های رشته ای در نظر می گیریم. به ازای $A = \frac{3}{4}a^2$ حاصل انتگرال سطح بسته $\oint \bar{H} \cdot d\bar{s}$ روی سطح این مکعب فرضی، کدام است؟ توجه کنید که نیمی از این مکعب در خلا و نیمی از آن درون ماده مغناطیسی است.

(۱) صفر

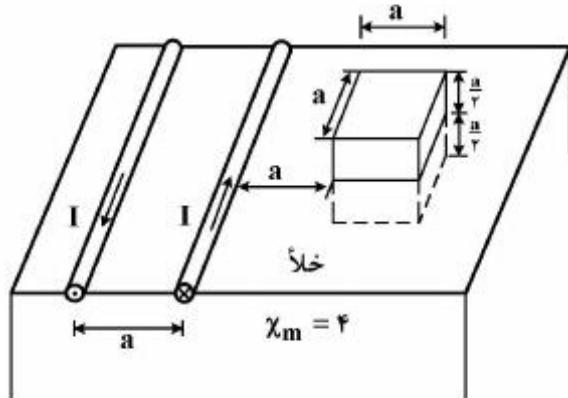

$$\frac{9a}{10\pi} \ln\left(\frac{3}{4}\right) \quad (2)$$


$$\frac{3a}{\pi} \ln\left(\frac{3}{4}\right) \quad (3)$$

$$\frac{a}{\pi} \ln\left(\frac{3}{4}\right) \quad (4)$$


- ۱۲۳- فاصله مراکز دو کره رسانا که شعاع هر یک از آنها a است (شکل الف)، برابر d می باشد. وقتی فضای اطراف این دو کره خلا باشد، ظرفیت الکتروبکی بین آنها C است. اگر یک صفحه رسانای زمین شده با سطح بی نهایت (شکل ب) در کنار این دو کره قرار داده شود، مقدار ظرفیت بین دو کره برابر C' خواهد شد. چنانچه $\frac{d}{a}$ باشد، (یعنی

بتوان به طور تقریبی توزیع بار روی کره ها را یکنواخت فرض کرد) آنگاه نسبت $\frac{C'}{C}$ کدام است؟

(۱)

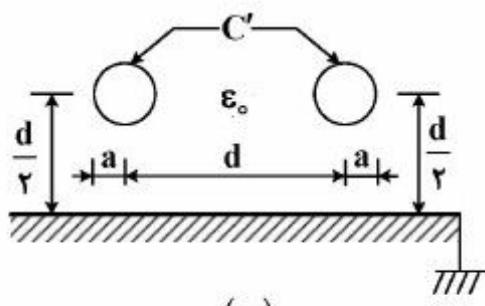

(ب)

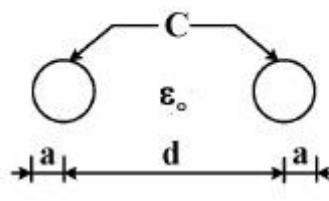


(الف)

$$\frac{48}{47} \quad (2)$$

$$\frac{4\sqrt{2}}{3\sqrt{2}+1} \quad (3)$$

$$\frac{2\sqrt{2}+1}{2\sqrt{2}} \quad (4)$$

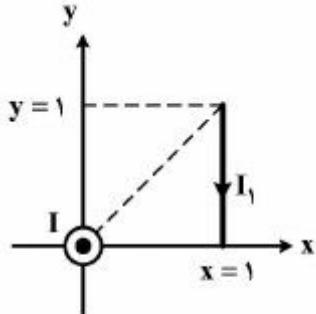- ۱۲۴- مطابق شکل زیر، یک سیم بی‌نهایت طویل که بر محور z منطبق است، حامل جریان I به سمت خارج از صفحه است. نیروی F وارد بر بخشی از یک مدار که حامل جریان I در جهت \hat{y} - است و روی پاره خط کشیده شده از $(x, y) = (1, 0)$ به $(x, y) = (1, 1)$ قرار دارد، کدام است؟




$$-\frac{\mu_0 I_1 I}{2\pi} \ln 2 \hat{z} \quad (1)$$

$$-\frac{\mu_0 I_1 I}{4\pi} \ln 2 \hat{z} \quad (2)$$

$$\frac{\mu_0 I_1 I}{2\pi} \ln 2 \hat{z} \quad (3)$$

$$\frac{\mu_0 I_1 I}{4\pi} \ln 2 \hat{z} \quad (4)$$

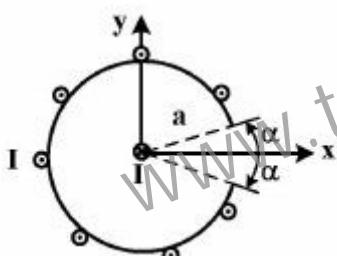- ۱۲۵- همانند شکل در فضای خالی، روی سطح جانبی یک استوانه بی‌نهایت طویل به شعاع a که محور آن بر محور z منطبق است، جریان I آمپر به طور یکنواخت از $\phi = \alpha$ تا $\phi = 2\pi - \alpha$ توزیع شده است. از سوی دیگر روی محور این استوانه یک توزیع جریان رشته‌ای به مقدار I آمپر در جهت \hat{z} - برقرار شده است. نیروی واحد طول وارد بر این جریان رشته‌ای کدام است؟




$$-\hat{x} \frac{\mu_0 I^r}{2\pi a (2\pi - \alpha)} \sin \alpha \quad (1)$$

$$-\hat{x} \frac{\mu_0 I^r}{2\pi a (\pi - \alpha)} \sin \alpha \quad (2)$$

$$\hat{x} \frac{\mu_0 I^r}{2\pi a (2\pi - \alpha)} \sin \alpha \quad (3)$$

$$\hat{x} \frac{\mu_0 I^r}{2\pi a (\pi - \alpha)} \sin \alpha \quad (4)$$

- ۱۲۶- در فضای خالی کره‌ای به شعاع $a = 2m$ از جنس یک ماده مغناطیسی فرضی با ضریب نفوذپذیری نسبی $\mu_r = 10$ و به مرکز مبدأ مختصات مفروض است. روی پوسته کروی $r = a$ $+ r$ یک توزیع بار الکتریکی سطحی با چگالی ثابت ρ_s در نظر می‌گیریم. این توزیع بار همانند شکل با سرعت زاویه‌ای ω حول محور z در جهت ϕ به دوران درمی‌آید. اندازه میدان مغناطیسی $|\vec{B}|$ ایجاد شده در مرکز کره مغناطیسی، کدام است؟

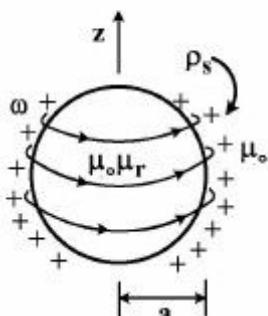

$$\frac{10}{3} \mu_0 \omega \rho_s \quad (1)$$

$$\frac{20}{3} \mu_0 \omega \rho_s \quad (2)$$

$$\frac{4}{3} \mu_0 \omega \rho_s \quad (3)$$


$$\frac{8}{3} \mu_0 \omega \rho_s \quad (4)$$

مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی:

۱۲۷- در رابطه با آزمایش‌های هاجکین‌هاکسلی، گزینه صحیح کدام است؟

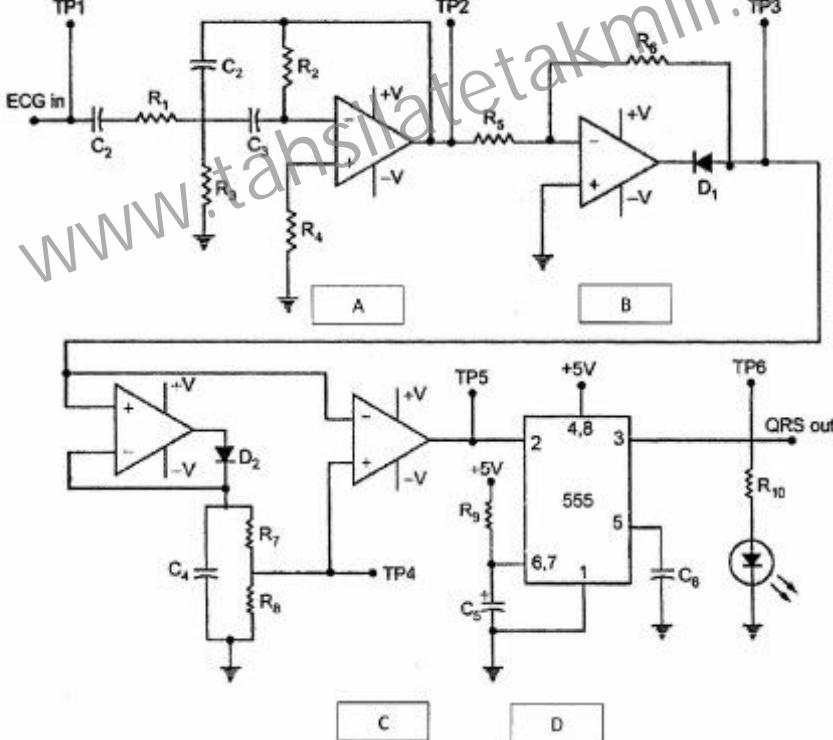- (۱) ولتاژ کلمپ جهت اندازه‌گیری جریان هر کدام از کانال‌های یونی به صورت مجزا می‌باشد که در آن پتانسیل غشا ثابت نگه داشته می‌شود.
- (۲) ولتاژ کلمپ جهت اندازه‌گیری جریان هر کدام از کانال‌های یونی به صورت مجزا می‌باشد که در آن پتانسیل غشا متغیر است.
- (۳) space-clamp تکنیکی به منظور ثبت و اندازه‌گیری جریان هر کدام از کانال‌های یونی به صورت مجزا از هم می‌باشد.
- (۴) patch-clamp تکنیکی به منظور ثبت و اندازه‌گیری جریان هر کدام از کانال‌های یونی به صورت مجزا از هم می‌باشد.

۱۲۸- مدار زیر مربوط به یک دیتکتور QRS می‌باشد. A، B، C، D، هر کدام چه مداری می‌باشد؟




(۱) مولتی ویبراتور متواستابل: D. مقایسه‌گر: C. یکسوساز نیم موج: A.

(۲) مولتی ویبراتور آستابل: D. مقایسه‌گر: C. یکسوساز نیم موج: A: Filter. B: Filter.

(۳) مولتی ویبراتور منواستابل: D. مدار تغییر سطح: C. پیک دیتکتور: B. تقویت کننده: A.




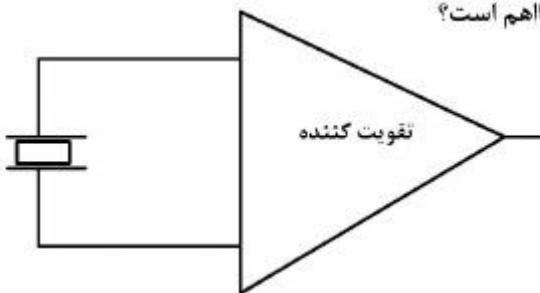
(۴) مولتی ویبراتور آستابل: D. مدار تغییر سطح: C. یکسوساز تمام موج: A: QRS Filter. B: QRS Filter.

- ۱۲۹- برای آشکارسازی ضربان نبض در محدوده ۶۰ تا ۲۴۰ BPM، از یک سنسور پیزوالکتریک مطابق زیر استفاده می‌شود. اگر مقاومت نشتی سنسور $5G\Omega$ و ظرفیت معادل خازن‌های سنسور، کابل‌ها و ورودی تقویت‌کننده $2/2nf$ باشد، حداقل مقاومت ورودی تقویت‌کننده، چند مگاهم است؟



- ۱۲/۵ (۱)
۵۰ (۲)
۱۲۵ (۳)
۵۰۰ (۴)

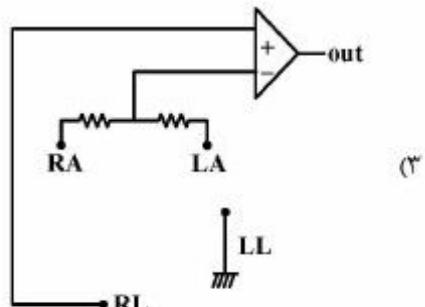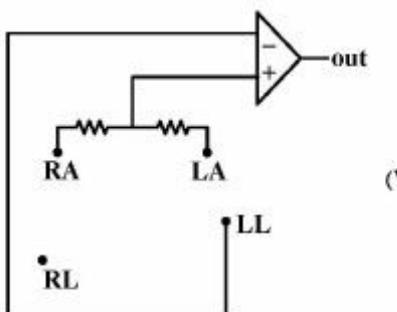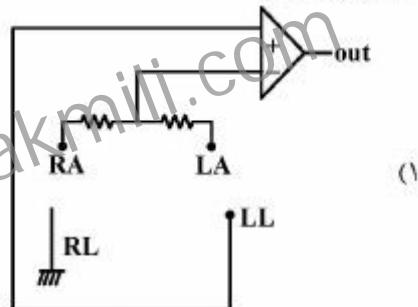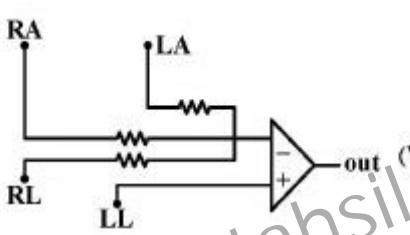- ۱۳۰- برای ثبت سیگنال قلبی aVF، کدام آرایش مناسب است؟ LA: دست چپ، RA: دست راست، RL: پای راست (P)



- ۱۳۱- اگر یک دماسنجر تشعشعی، ماکزیمم توان تشخیص از یک جسم را در طول موج $9/60\mu m$ نشان دهد، کدام گزینه دمای جسم را با تقریب بهتری نشان می‌دهد؟

- ۲۶/۵°C (۱)
۲۸/۹°C (۲)
۳۰۰/۹°K (۳)
۳۱۰/۵°K (۴)

۱۳۲- برای اندازه‌گیری میزان جابه‌جایی یک دیافراگم ناشی از نیروی اعمال شده به آن از پتانسیومتر خطی استفاده شده است. اگر تعداد دور پتانسیومترهای خطی موجود بین ۱۰ تا ۳۰ دور بر میلی‌متر باشد، بهترین رزولوشن اندازه‌گیری جابه‌جایی دیافراگم چند میلی‌متر است؟

- (۱) ۰/۰۲۵
- (۲) ۰/۰۳۳
- (۳) ۰/۱
- (۴) ۰/۲

۱۳۳- فضای درون‌سلولی و خارج‌سلولی یک سلول شامل NaCl و KCl است. اگر غشا نسبت به Cl^- و K^+ نفوذپذیر و مقادیر غلظت‌ها در داخل و خارج سلول به صورت زیر و تعادل Donnan برقرار باشد، ولتاژ غشاء و

$$\frac{kT}{q} = \frac{RT}{F} = ۲۵\text{mV} \quad \ln(10) = ۲/۳ \quad \text{و}$$

$$[\text{K}^+]_{\text{in}} = ۵ \frac{\text{mMol}}{\text{lit}} \quad [\text{K}^+]_{\text{out}} = ۵ \circ ۰ \frac{\text{mMol}}{\text{lit}}$$

$$[\text{Na}^+]_{\text{in}} = ۳۵ \frac{\text{mMol}}{\text{lit}} \quad [\text{Cl}^-]_{\text{out}} = ۰/۸۵ \frac{\text{mMol}}{\text{lit}}$$

$$[\text{Cl}^-]_{\text{in}} = ۰/۰۸۵ \frac{\text{mMol}}{\text{lit}} \quad V = ۵\gamma/۵\text{mV} \quad (۱)$$

$$[\text{Cl}^-]_{\text{in}} = ۰/۰۸۵ \frac{\text{mMol}}{\text{lit}} \quad V = -۵\gamma/۵\text{mV} \quad (۲)$$

$$[\text{Cl}^-]_{\text{in}} = ۰/۰۸۵ \frac{\text{mMol}}{\text{lit}} \quad V = ۵\gamma/۵\text{mV} \quad (۳)$$

$$[\text{Cl}^-]_{\text{in}} = ۰/۰۸۵ \frac{\text{mMol}}{\text{lit}} \quad V = -۵\gamma/۵\text{mV} \quad (۴)$$

۱۳۴- اگر ولتاژ lead III = ۰/۶۰mV و lead II = ۰/۶۰mV و Lead I = ۰/۶۰mV باشد، قدر مطلق ولتاژ لیدهای aVF و aVR و aVL به ترتیب چند میلی‌ولت است؟


$$aVF = ۰/۷\gamma, \quad aVR = ۰/۶۵, \quad aVL = ۰/۰۵ \quad (۱)$$

$$aVF = ۰/۶۵, \quad aVR = ۰/۰۵, \quad aVL = ۰/۷\gamma \quad (۲)$$

$$aVF = ۰/۷\gamma, \quad aVR = ۰/۶۵, \quad aVL = ۰/۶۵ \quad (۳)$$

$$aVF = ۰/۶۵, \quad aVR = ۰/۷\gamma, \quad aVL = ۰/۰۵ \quad (۴)$$

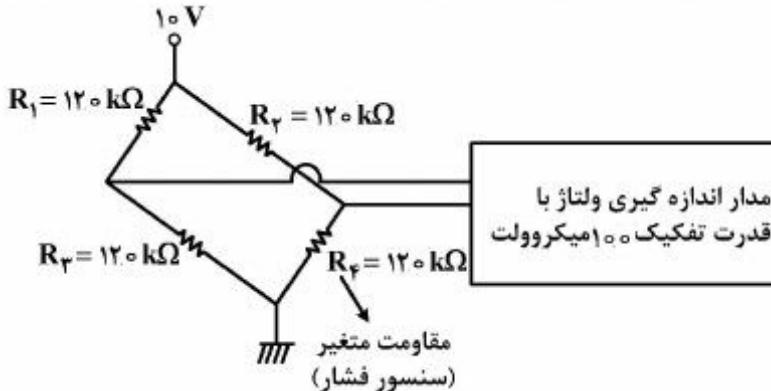۱۳۵- سنسور فشاری موجود است که میزان فشار مورد اندازه‌گیری را به تغییر مقاومت تبدیل می‌نماید. جهت استفاده از آن، از مدار پلی به صورت زیر استفاده شده است. اگر ولتاژ تغذیه این مدار 1V باشد و جهت خواندن ولتاژ خروجی آن از مداری استفاده نماییم که قدرت تفکیک آن 100 mV میکروولت باشد، تفکیک‌پذیری مقاومت متغیر در مدار پل چند اهم است؟




- (۱) ۲/۸
- (۲) ۶/۸
- (۳) ۵/۸
- (۴) ۴/۸

۱۳۶- شکل زیر قسمت‌های مختلف یک دستگاه ثبت ECG را نمایش می‌دهد. کدام گزینه در مورد آن صحیح‌تر است؟



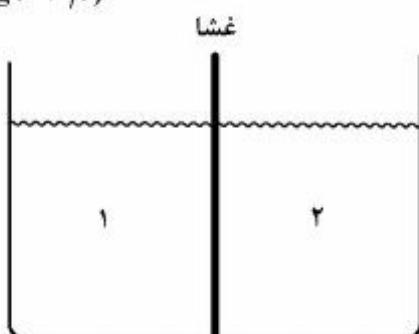- (۱) مدار تغییر سطح ولتاژ: A، درایور پای راست: B، تقویت کننده: C، ایزولاتور: D
- (۲) ایزولاتور: A، مدار انتخاب لید: B، تقویت کننده: C، مدار تغییر سطح ولتاژ: D
- (۳) مدار انتخاب لید: A، درایور پای راست: B، ایزولاتور: C، تقویت کننده: D
- (۴) مدار تغییر سطح ولتاژ: A، مدار انتخاب لید: B، مدار محافظ: C، تقویت کننده: D



۱۳۷- توسط یک غشا که نسبت به یون Na^+ نفوذپذیر است، ظرفی را مطابق شکل زیر به دو بخش ۱ و ۲ تقسیم کرده و در هر بخش یک لیتر محلول HCl با $\text{pH} = ۳$ می‌ریزیم. سپس به بخش ۲، ۲۰۰ میلیمول NaCl اضافه می‌کنیم. با فرض این که مقدار NaCl حجم محلول را تغییر ندهد، pH بخش ۱ بعد از تعادل چقدر خواهد بود؟ ($\log ۲ \approx ۰,۳$)



- (۱) ۲/۷
- (۲) ۲/۹
- (۳) ۳/۱
- (۴) ۳/۳

۱۳۸- در مدار زیر از یک پتانسیومتر برای اندازه‌گیری جابه‌جایی استفاده شده است. V_i یک موج مثلثی با دامنه 10 ولت و تغذیه opamp نیز ± 10 ولت است. کدام گزینه در مورد رفتار خروجی V_0 در مقابل جابه‌جایی سر وسط پتانسیومتر درست است؟

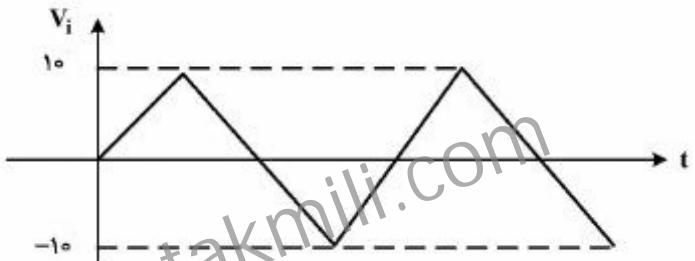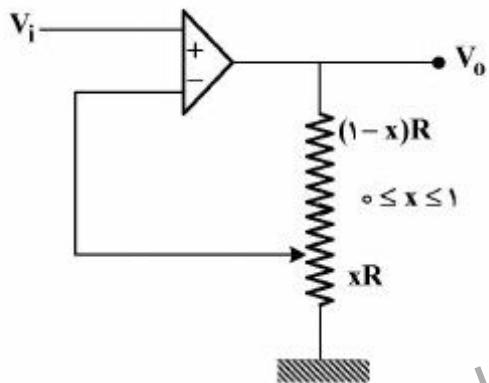- (۱) یک موج مربعی با Dutycycle ثابت است که فاز آن با x تغییر می‌کند.
- (۲) یک موج مربعی خواهد بود که آن با x تغییر می‌کند.
- (۳) یک موج مثلثی با دامنه $x \pm 10$ خواهد بود.
- (۴) یک موج مثلثی با دامنه $\frac{10}{x}$ خواهد بود.



www.tahsilatetakmili.com